

# Arhitectura Calculatoarelor

## Curs 1

- performance improvements

### BIBLIOGRAFIE:

- ① J. L. Hennessy, D. A. Patterson: "Computer Architecture: A Quantitative Approach", 6<sup>th</sup> Ed., Morgan Kaufmann, 2017
- ② M. Vladutiu: "Computer Arithmetics: Algorithm HW Design and Implementation", Springer, 2012
- ③ D. A. Patterson, J. L. Hennessy: "Computer Organization and Design, MIPS Ed. The HW / SW Interface", Morgan Kaufmann, 5<sup>th</sup> Ed., 2013
- ④ R. E. Bryant, D. R. O'Hallaron: "Computer Systems: A Programmer's Perspective", 3<sup>rd</sup> Ed., Pearson, 2015.


## CAP 1: ANALIZA FUNCȚIONALĂ ȘI SINTEZA DISPOZITIVELOR

### BINARE ȘI ZECIMALE DE ADUNARE ȘI SCĂDERE

1.1. Sumătoare paralele cu propagare serială a transportului

Ripple Carry Adder

#### • Full Adder Cell (FAC)

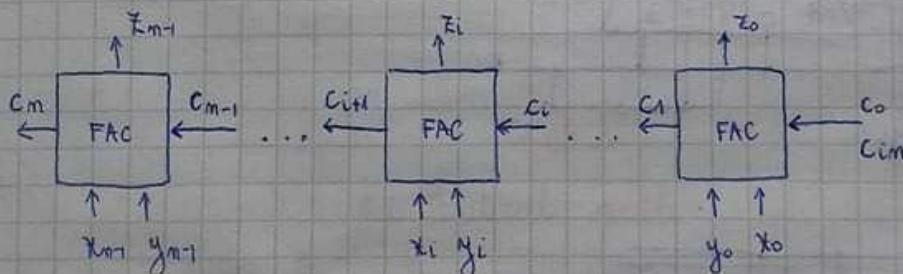


$x_i$	Inputs		Outputs	
	$y_i$	$c_{i-1}$	$z_i$	$c_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1
1	0	1	0	1


$$\begin{aligned} z_i &= \overline{x_i} \overline{y_i} c_i + \overline{x_i} y_i \overline{c_i} + x_i \overline{y_i} \overline{c_i} + x_i y_i c_i = \\ &= \overline{x_i} (\overline{y_i} c_i + y_i \overline{c_i}) + x_i (\overline{y_i} \overline{c_i} + y_i c_i) \\ &= \overline{x_i} (y_i \oplus c_i) + x_i (\overline{y_i} \oplus c_i) \\ &= x_i \oplus y_i \oplus c_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 c_{0+i} &= \bar{x}_i y_i c_i + x_i \bar{y}_i c_i + \bar{x}_i y_i \bar{c}_i + (\bar{x}_i y_i \bar{c}_i) \times 3 \\
 &= \bar{x}_i y_i c_i + x_i \bar{y}_i c_i + \\
 &\quad \bar{x}_i y_i \bar{c}_i + x_i y_i c_i \\
 c_{i+1} &= x_i y_i + x_i c_i + y_i c_i
 \end{aligned}$$


(A)

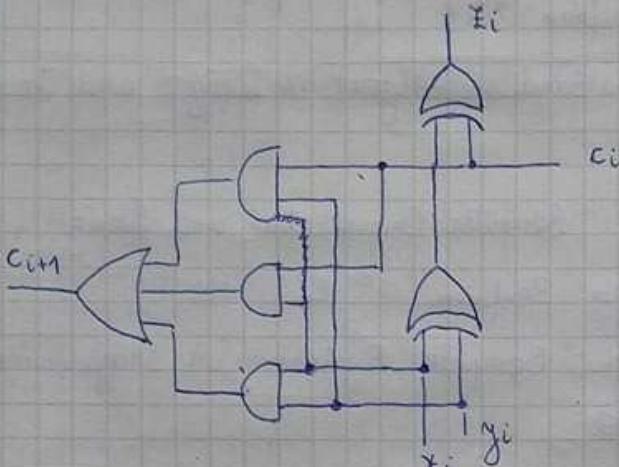


(B)

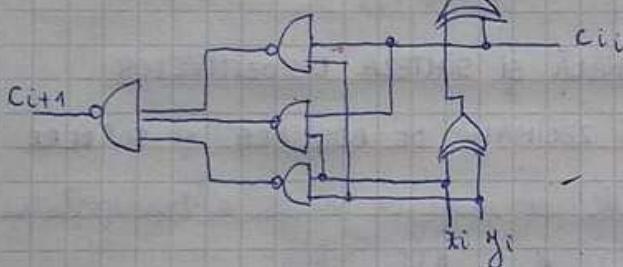


(C)

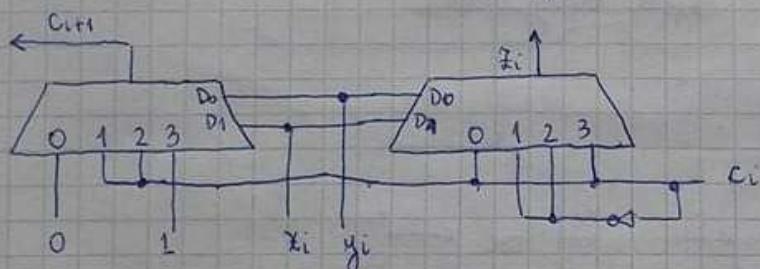


(D)

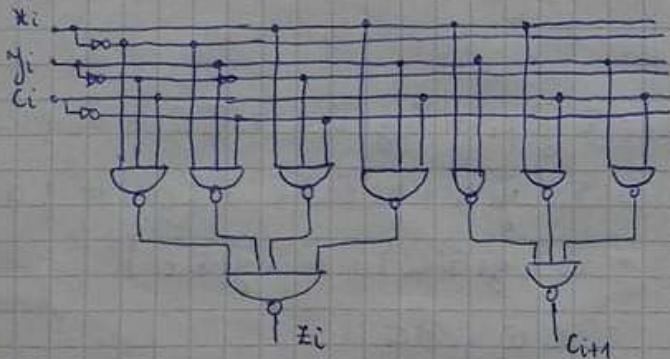
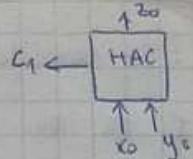
$$* C_0 = 0 \quad Z_0 = x_0 \oplus y_0 \oplus 0 \\ C_1 = x_0 \cdot 0 + y_0 \cdot 0 + x_0 y_0 \quad \left. \right\} \text{HAC: } \begin{cases} Z_0 = x_0 \oplus y_0 \\ C_1 = x_0 y_0 \end{cases}$$




Half adder cell

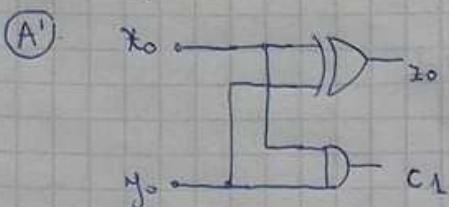

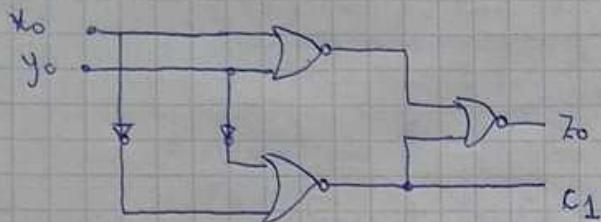
(B)  $Z_0 = x_0 \oplus y_0 = \overline{x_0 y_0} + \overline{x_0} \overline{y_0} = \overline{(x_0 + y_0)(\overline{x_0} + \overline{y_0})} = \overline{x_0 + y_0} + \overline{\overline{x_0} + \overline{y_0}}$

 $C_1 = \overline{x_0 y_0} = \overline{x_0 + y_0}$



(C)  $Z_0 = (x_0 + y_0)(\overline{x_0} + \overline{y_0}) = \overline{x_0(\overline{x_0} + \overline{y_0})} + y_0(\overline{x_0} + \overline{y_0}) = \overline{x_0 \overline{x_0} y_0} \cdot \overline{y_0 \overline{x_0} y_0}$

$C_1 = x_0 y_0$

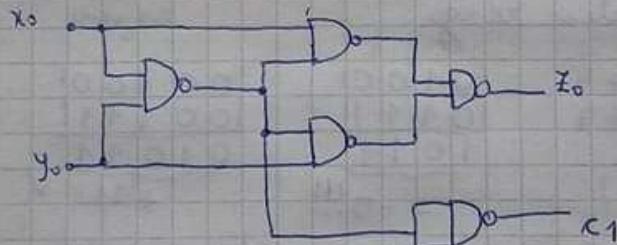


S2: 3.10.2018

## CURS 2
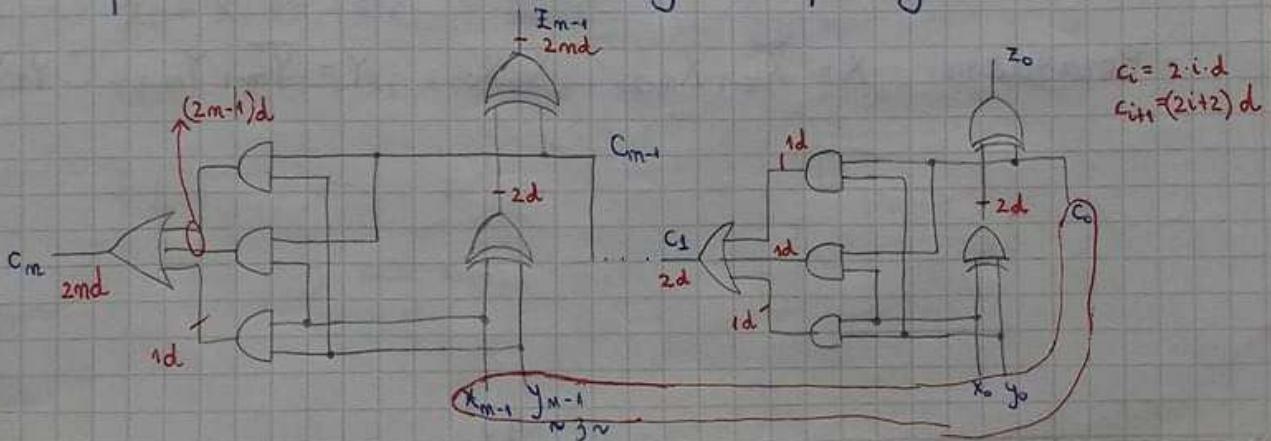
### 1.1. Critical path

↳ se referă la calea cea mai lungă de propagare a semnalelor



Obs: ! Se consideră că orică puțină primăriu are o întârziere de 1d (în dif. de nr. de intrare).

! Invertorile au întârzierea 0d.

! O puțină sau-exclusiv are întârzierea 2d.

! Toți bitii de intrare sunt plasati la 0d.

$$\hookrightarrow \text{Întârzierea: } D_{\text{RCA}}^{\text{z/cst.}} = 2 \text{ md}$$

### Condiții speciale ale operației de adunare

- zero
- negativ
- Carry out from msb
- overflow

$$\hookrightarrow \text{exemplu: } X = +9 \quad \begin{array}{r} 10011 \\ 11001 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 1010011 \\ 01100 \\ \hline 10101 \end{array}$$

\* unsigned:  $Y = +12 \quad \begin{array}{r} 10101 \\ \times 10101 \\ \hline \end{array}$

Overflow-ul la m. fără semn apare at. când se generează carry din cel mai semnificativ rang.

\* signed: \*  $X = +4 \quad \begin{array}{r} 10100 \\ 10111 \\ \hline 1011 \\ = -5 !!! \end{array} \quad \begin{array}{r} 00100 \\ 100111 \\ \hline 01011 \\ +11 \quad \checkmark \end{array}$

\*  $X = -5 \quad \begin{array}{r} 10111 \\ 1010 \\ \hline 0101 \\ = +5 !! \end{array} \quad \begin{array}{r} 11010 \\ \times 10101 \\ \hline -11 \end{array}$

Overflow apare când adunăm 2 nr. de același semn și rezultatul are semn contrar.

\* Considerăm:  $X = \overline{X_{m-1} X_{m-2} \dots X_1 X_0} \quad Y = \overline{Y_{m-1} Y_{m-2} \dots Y_1 Y_0}$

Input				
$X_{m-1}$	$Y_{m-1}$	$C_{m-1}$	$Z_{m-1}$	$\bar{Z}_{m-1}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

$$\bar{Y} = \overline{X_{m-1}} \overline{Y_{m-1}} C_{m-1} + X_{m-1} Y_{m-1} \overline{C_{m-1}} = I_2$$

$$I_1: (A \oplus B) C = AC \oplus BC$$

$$A+B = A \oplus B \oplus AB$$

$$I_2': A \oplus B = (A+B) \oplus AB \quad \overline{C_{m-1}} = C_{m-1} \oplus 1$$

$$= \overline{X_{m-1}} \overline{Y_{m-1}} C_{m-1} \oplus X_{m-1} Y_{m-1} \overline{C_{m-1}} = I_1$$


$$= \overline{X_{m-1}} \overline{Y_{m-1}} C_{m-1} + X_{m-1} Y_{m-1} C_{m-1} \oplus X_{m-1} Y_{m-1} = I_1$$

$$= (\overline{X_{m-1}} \overline{Y_{m-1}} + X_{m-1} Y_{m-1}) C_{m-1} \oplus X_{m-1} Y_{m-1} = I_2'$$

$$= \underbrace{(\overline{X_{m-1}} \overline{Y_{m-1}} + X_{m-1} Y_{m-1})}_{X_{m-1} \oplus Y_{m-1} \oplus 1} C_{m-1} \oplus X_{m-1} Y_{m-1} = I_1$$

$$= X_{m-1} C_{m-1} \oplus Y_{m-1} C_{m-1} \oplus C_{m-1} \oplus X_{m-1} Y_{m-1} = I_2'$$
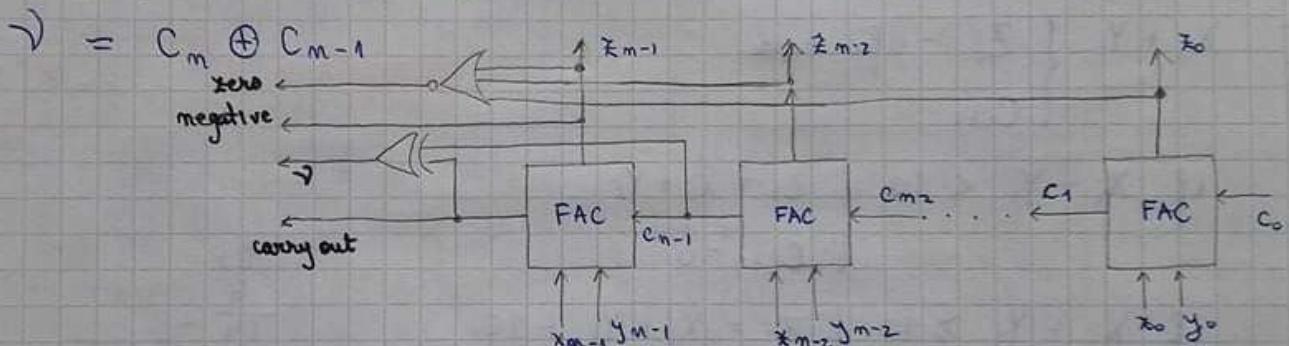
$$= (X_{m-1} C_{m-1} + Y_{m-1} C_{m-1} + X_{m-1} Y_{m-1}) \oplus C_{m-1} =$$






$$X = X_{m-1} X_{m-2} \dots X_1 X_0$$

$$Y = Y_{m-1} Y_{m-2} \dots Y_1 Y_0$$


$Y$  - constantă impară

$$y_i = 0 \Rightarrow z_i = x_i \oplus y_i \oplus c_i = x_i \oplus c_i \quad \left. \begin{array}{l} \\ c_{i+1} = x_i c_i + 0(x_i + c_i) = x_i c_i \end{array} \right\} HAC$$
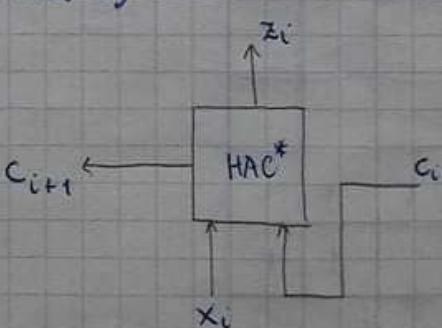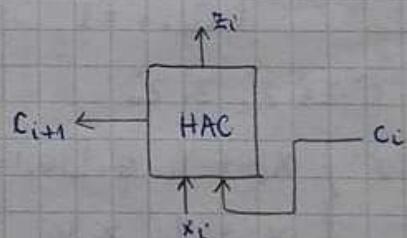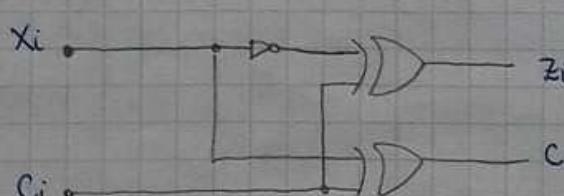
$$y_i = 1 \Rightarrow z_i = x_i \oplus 1 \oplus c_i = \bar{x}_i \oplus c_i \quad \left. \begin{array}{l} \\ c_{i+1} = x_i c_i + x_i + c_i = x_i + c_i \end{array} \right\} HAC^*$$



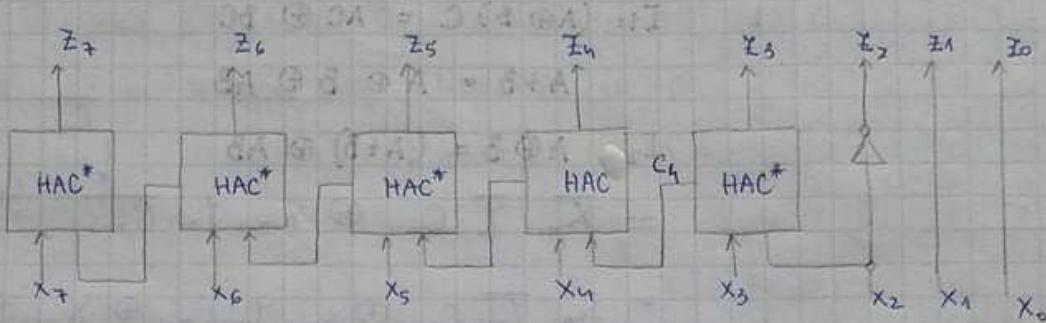Exemplu:  $X_7 X_6 X_5 X_4 X_3 X_2 X_1 X_0 +$   
 1 1 1 0 1 1 0 0



### 1.2. Sumatoare zecimală cu propagarea serială a transportului

#### 1.2.1. B.C.D.

$$X_i = X_3^{2^3} X_2^{2^2} X_1^{2^1} X_0^{2^0} \quad Y_i = Y_3 Y_2 Y_1 Y_0 \quad Z = Z_3 Z_2 Z_1 Z_0$$

$$X_i + Y_i = \begin{cases} Z_i - \text{cifra sumă} \\ C_{i+1} \end{cases}$$

$$\text{if } X_i + Y_i < 10 \quad \begin{cases} Z_i = X_i + Y_i \\ C_{i+1} = 0 \end{cases}$$

$$\text{if } X_i + Y_i \geq 10 \quad \begin{cases} Z_i = X_i + Y_i - 10 \\ C_{i+1} = 1 \end{cases}$$

$$X_i + Y_i = C' Z_3' Z_2' Z_1' Z_0'$$

$$X_i + Y_i \geq 10 \quad \begin{cases} X_i + Y_i \in [10, 15] & C_1 \\ X_i + Y_i \geq 16 & C_2 \end{cases}$$

$$C_2: C' Z_3' Z_2' Z_1' Z_0' \geq 16 \equiv C' = 1$$

$$C_1: 10 \leq C' Z_3' Z_2' Z_1' Z_0' \leq 15 \quad \begin{matrix} C' = 0 \\ 10 \leq Z_3' Z_2' Z_1' Z_0' \leq 15 \end{matrix}$$

$Z_3' Z_2'$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$\bar{C}' (Z_3' Z_2) + Z_3' Z_1) = 1$$

$$C_1 \cup C_2 : C + \underbrace{\bar{C} (z_3' z_2' + z_3' z_1')}_\text{absorbed} = 1 \Rightarrow C + z_3' z_2' + z_3' z_1' = 1$$



$$(x_i + y_i - 10) \bmod 2^4 = (x_i + y_i - 10 + 16) \bmod 2^4 = (x_i + y_i + 6) \bmod 2^4$$

Săderea lui 10 pe 4 cupe  $\Leftrightarrow$  Adunarea cu 6

$$(8+7-10) = 5$$

$$(8+7+6) \bmod 2^4 = 21 \bmod 2^4 = 5$$

$z_i'$ 's correction:

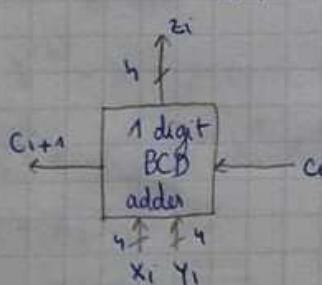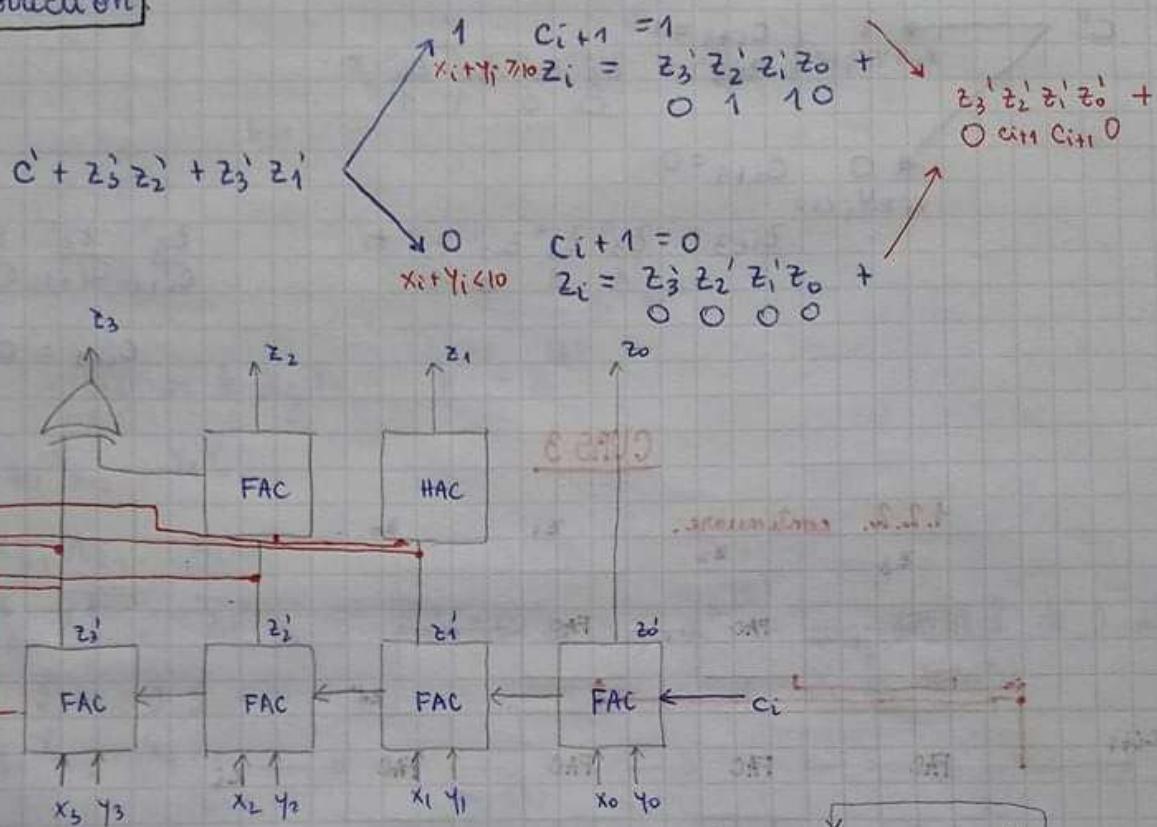

1	1	1	0 1 0 0	0 1 1 1	0 1 0 1
4	7	5	0 0 1 0	1 0 0 1	1 0 0 0
2	9	8	0 1 1 1	X 0 0 0 1	1 1 0 1 + 30
7	17	13	7	7	6 1 1 0
10	27	19	0 1 1 0	0 1 1 1	0 0 1 1
			7	7	3

### 1.2.2. Exces de 3

$$X_{iE3} = X_3 X_2 X_1 X_0 \quad Y_{iE3} = Y_3 Y_2 Y_1 Y_0 \quad Z_{iE3} = Z_3 Z_2 Z_1 Z_0$$

$$X_{iE3} = X_i + 3 \quad Y_{iE3} = Y_i + 3 \quad Z_{iE3} = Z_i + 3$$

$$X_{iE3} + Y_{iE3} \left\{ \begin{array}{l} Z_{iE3} \\ C_{i+1} \end{array} \right.$$

$$\text{if } X_i + Y_i < 10 \quad \left\{ \begin{array}{l} C_{i+1} = 0 \\ Z_i = X_i + Y_i \end{array} \right. \Rightarrow Z_{iE3} = X_{iE3} + Y_{iE3} - 3$$


$$\text{if } X_i + Y_i \geq 10 \quad \left\{ \begin{array}{l} C_{i+1} = 1 \\ Z_i = X_i + Y_i - 10 \end{array} \right. \Rightarrow Z_{i \in 3} = X_{i \in 3} + Y_{i \in 3} - \underbrace{10}_{\equiv 3}$$

$$\left. \begin{array}{l} X_{i \in 3} + Y_{i \in 3} = C'' z_3'' z_2'' z_1'' z_0'' \\ X_i + Y_i \geq 10 \end{array} \right|_{+6} \Rightarrow X_{i \in 3} + Y_{i \in 3} \geq 16 \quad \left\{ \begin{array}{l} C'' = 1 \\ C_{i+1} = 0 \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} C'' \rightarrow 1 \\ X_i + Y_i \geq 10 \quad \left\{ \begin{array}{l} C_{i+1} = 1 \\ Z_{i \in 3} = z_3'' z_2'' z_1'' z_0'' + \\ \quad \quad \quad \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \end{array} \right. \\ X_i + Y_i < 10 \quad C_{i+1} = 0 \\ Z_{i \in 3} = z_3'' z_2'' z_1'' z_0'' + \\ \quad \quad \quad \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \end{array} \right. \quad \frac{z_3''}{C_{i+1}} \frac{z_2''}{C_{i+1}} \frac{z_1''}{C_{i+1}} \frac{z_0''}{C_{i+1}} + \\ C_{i+1} = C''$$

### CURS 3

1.2.2. continuare.

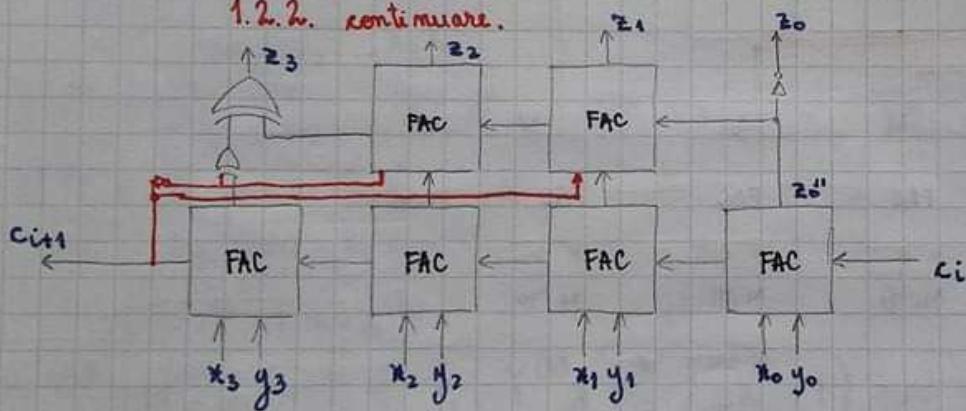


$$\text{Exemplu: } \begin{array}{r} 475 \\ 298 \\ \hline 773 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 0111 \\ 0101 \\ \hline 01101 \\ \swarrow 1101 \\ \underline{\underline{L010}} \end{array} \quad \begin{array}{r} 1010 \\ 1100 \\ \hline 0111 \\ \swarrow 0011 \\ \underline{\underline{1010}} \end{array} \quad \begin{array}{r} 1000 \\ 1011 \\ \hline 0011 \\ \swarrow 0110 \\ \underline{\underline{6}} \end{array} +$$

### 1.3. Scăzătoare binare și zecemale


#### A. Sumatorul scăzător

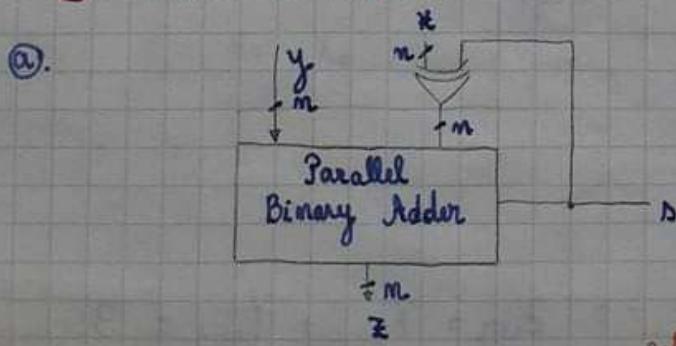
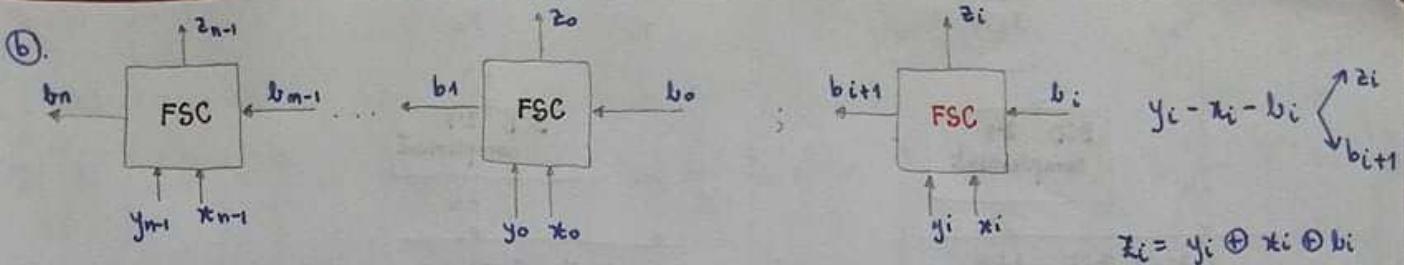
$$D \rightarrow \begin{cases} 1: Z = Y + \bar{X} + 1 = Y - X \\ 0: Z = Y + X \end{cases}$$



Inputs			Outputs		
$y_i$	$x_i$	$b_i$	$z_i$	$b_{i+1}$	
0	0	0	0	0	
0	0	1	1	1	
0	1	0	1	1	
0	1	1	0	1	
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	
1	1	0	0	0	
1	1	1	1	1	

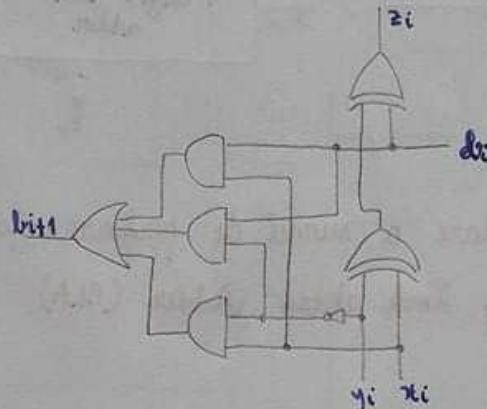

⑥.  $Y^{(k)}, X^{(k)}$  - BCD on  $k$  digits ;  $Y^{(k)} - X^{(k)}$

$$Y^{(k)} = Y_{k-1} Y_{k-2} \dots Y_1 Y_0$$

$$X^{(k)} = X_{k-1} X_{k-2} \dots X_1 X_0$$

$$\overline{X}^{(k)} = \overline{X}_{k-1}^* \overline{X}_{k-2}^* \dots \overline{X}_1^* \overline{X}_0^* ; \overline{X}_i^* = 9 - X_i ; \overline{X}^{*(k)} - \text{complementul de 9 al nr. } X \text{ pe } k \text{ cifre}$$

$$\overline{X}^{(k)} = \underbrace{9 \ 9 \ \dots \ 9 \ 9}_{k} -$$

$$= 10^k - 1 - X^{(k)}$$

$$(Y^{(k)} - X^{(k)}) \bmod 10^k = (Y^{(k)} + \overbrace{10^k - 1 - X^{(k)}}^{X^{*(k)}} + 1) \bmod 10^k = (Y^{(k)} + \overline{X}^{(k)} + 1) \bmod 10^k$$

$$\overline{X}^{(k)} = X_3^* X_2^* X_1^* X_0^* = 1001 - X_3 X_2 X_1 X_0$$


$$X_i = X_3 X_2 X_1 X_0$$

$$X_3^* = \overline{X_3 + X_2 + X_1}$$

$$X_2^* = X_2 \oplus X_1$$


$$X_1^* = X_1$$

$$X_0^* = \overline{X_0}$$

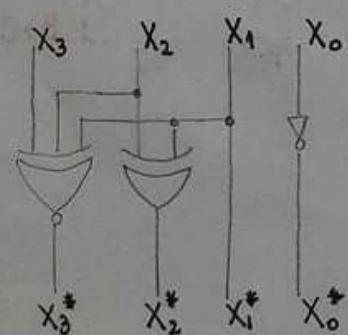

Inputs			Outputs					
$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$	$X_3^*$	$X_2^*$	$X_1^*$	$X_0^*$	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	0	
0	0	1	0	0	1	1	1	
0	0	1	1	0	1	1	0	
0	1	0	0	0	1	0	1	
0	1	0	1	0	1	0	0	
0	1	1	0	0	0	1	1	
0	1	1	1	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	0	1	
1	0	0	1	0	d	d	d	
1	0	1	0	d	d	d	d	
1	1	0	0	d	d	d	d	
1	1	0	1	d	d	d	d	
1	1	1	0	d	d	d	d	
1	1	1	1	d	d	d	d	

$\sim g \sim$

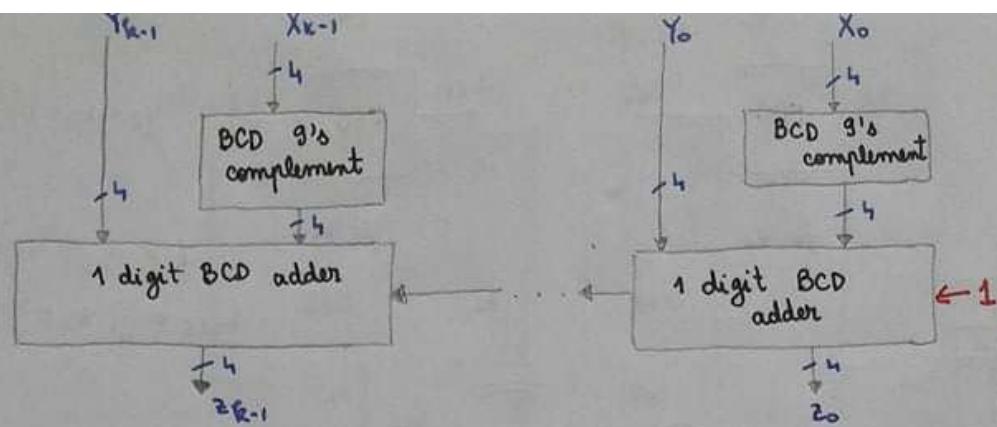


1.4. Metode de calculare a sumei de performanță ridicată

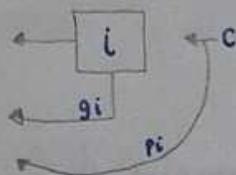
#### 1.4.1. Multilevel Carry Look ahead Adder (CLA)

Full CLA ↗

$$C_{i+1} = \underbrace{g_i + p_i c_i}_{x_i \cdot y_i} \quad \underbrace{x_i + y_i}_{p_i}$$


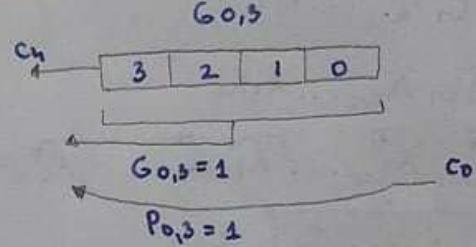
$$\begin{aligned} C_4 &= g_3 + p_3 c_3 = \dots \\ &= g_3 + p_3 g_2 + \underbrace{p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0}_{G_{0,3}} + \underbrace{p_3 p_2 p_1 p_0 c_0}_{P_{0,3}} \end{aligned}$$





$$\begin{aligned} &= \underbrace{g_3 + p_3 g_2}_{G_{4,3}} + \underbrace{p_3 p_2}_{P_{2,3}} \underbrace{(g_1 + p_1 g_0)}_{G_{0,1}} + \underbrace{p_3 p_2 \cdot p_1 p_0 \cdot c_0}_{P_{3,2} P_{0,1} P_{0,3}} \end{aligned}$$


În general:

$$C_{i+1} = G_{i,k} + P_{i,k} \cdot C_i \quad i \leq k$$

$$G_{i,k} = G_{j+1,k} + P_{j+1,k} \cdot G_{i,j} \quad i \leq j \leq k$$
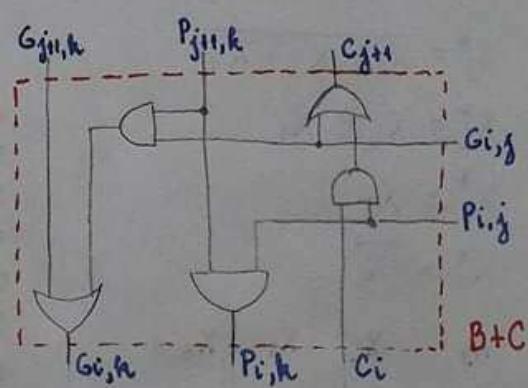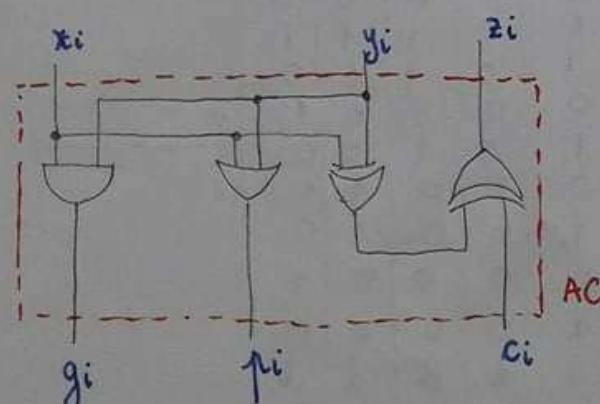
$$P_{i,k} = P_{j+1,k} \cdot P_{i,j} \quad i \leq j < k$$



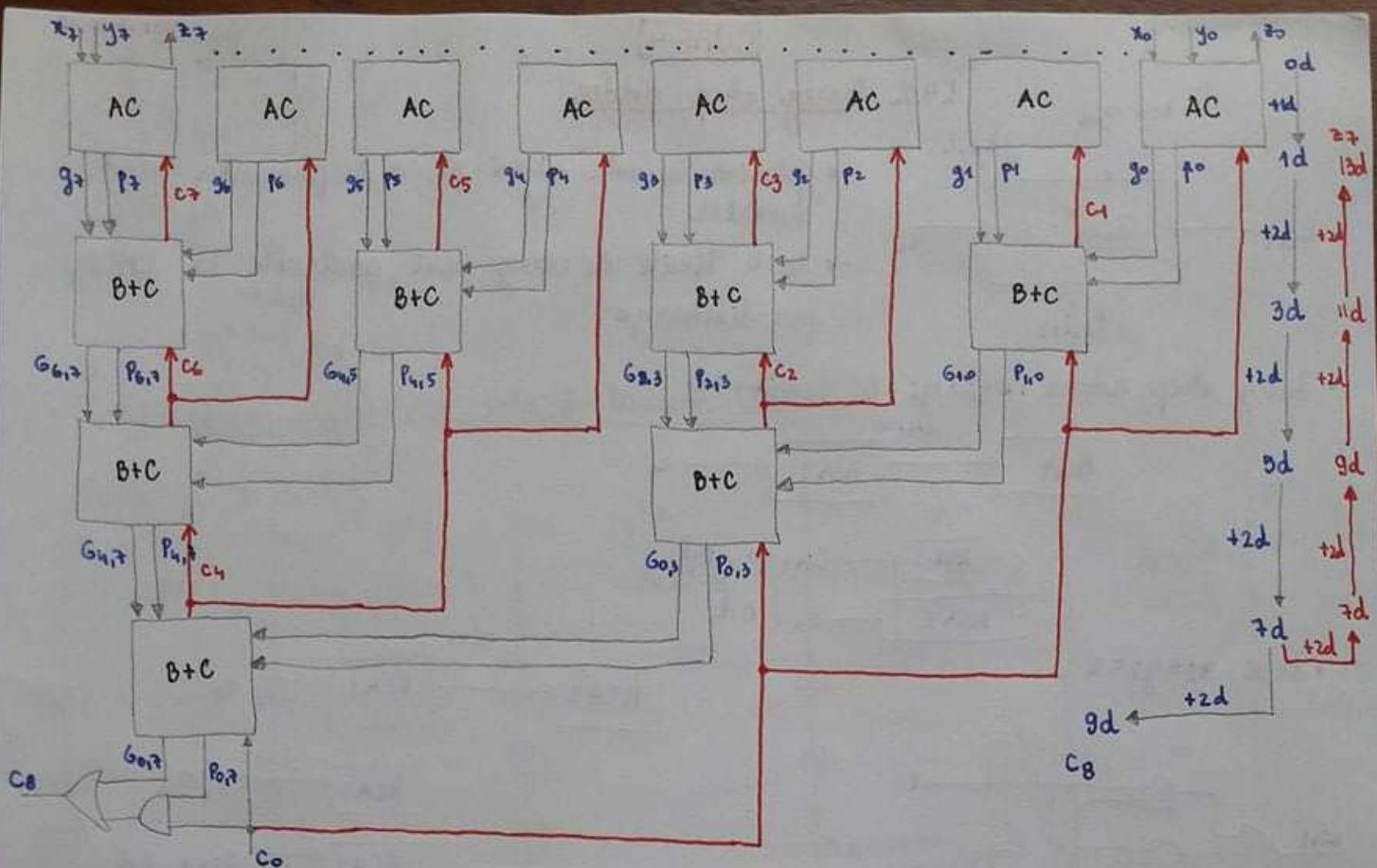

$$D_{MLCLA}^z = 13d ; \quad D_{MLCLA}^{cout} = 9d$$

$$D_{RCA-B}^z = 16d ; \quad D_{RCA-B}^{cout} = 16d$$




$$\text{In general: } D_{MLCLA}^z = (4 \lceil \log_2 n \rceil + 1)d$$

$$D_{MLCLA}^{cout} = (2 \lceil \log_2 n \rceil + 3)d$$

### 1.4.2. Sumator carry skip adder


$G_{0,3}$      $P_{0,3}$

$$FAC \rightarrow FAC^* (+ p_i)$$

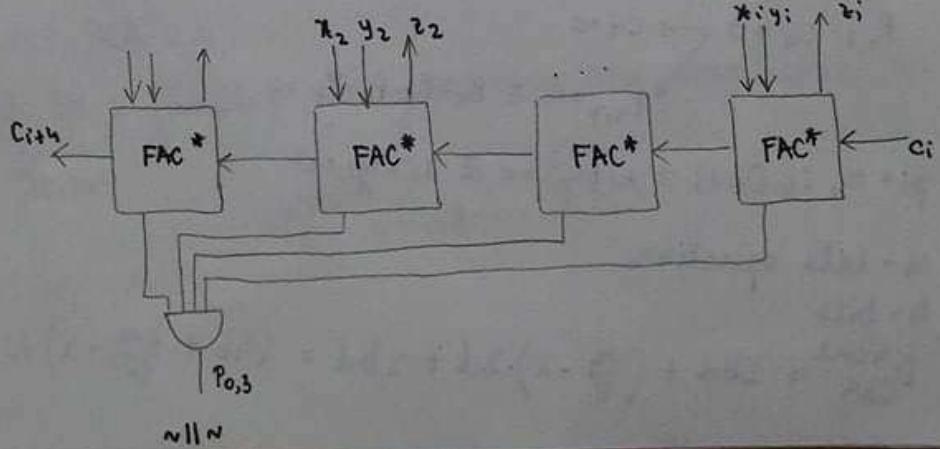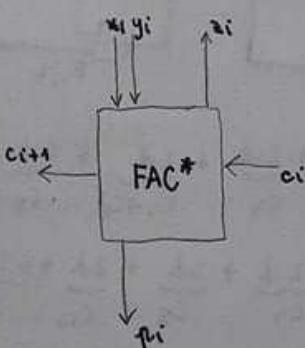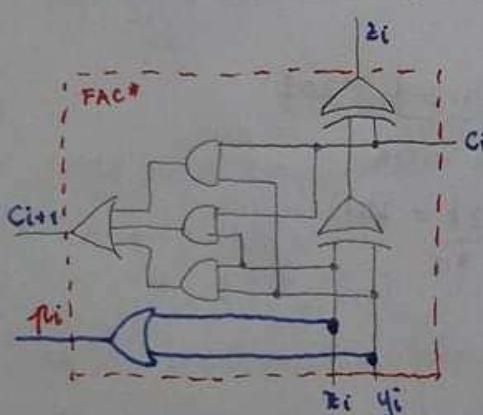


## CURS 4

## 1.4.2. Carry skip adder



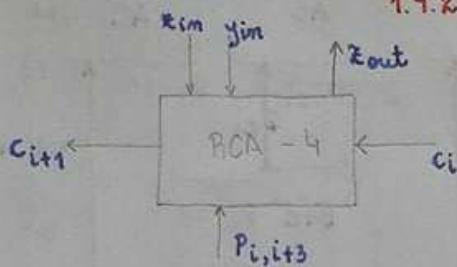


- folosim această celulă pt. a implementa acest sumator
- toate limiile de carry sunt construite în CMOS pre-discharge

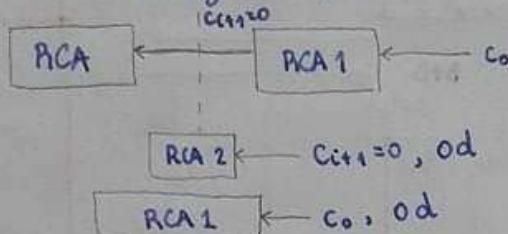- Carry skip adder:  $x_i = y_i = 0, c_{i+1} = 0$



- dacă  $x_i = y_i = 1$

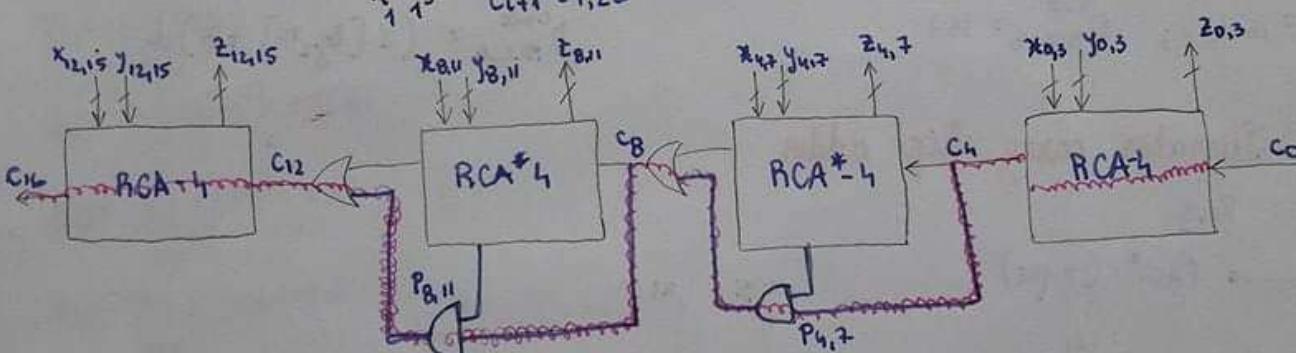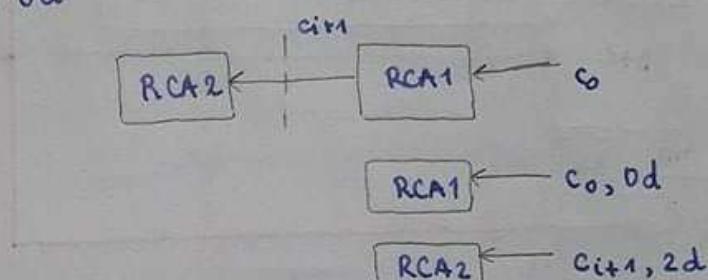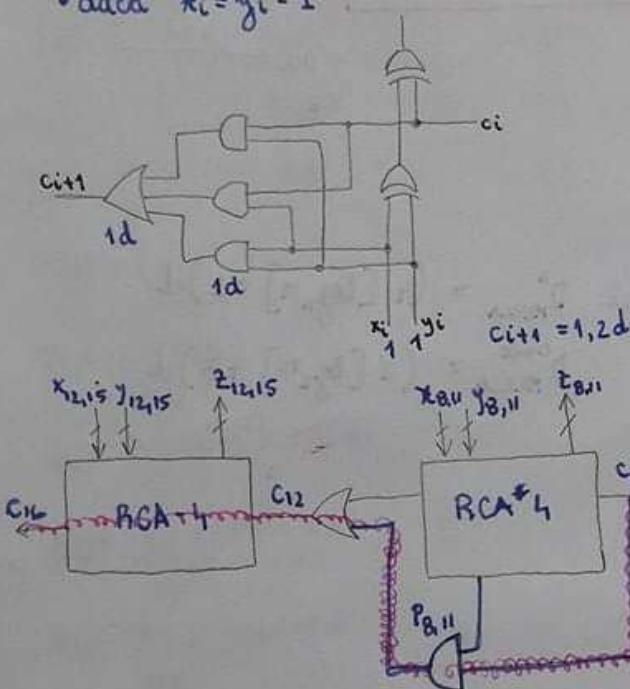

Calea cea mai lungă:  $D_{CSAA}^{\text{cont}} = \underbrace{4 \cdot 2d}_{c_4} + \underbrace{2d}_{c_4 \rightarrow c_8} + \underbrace{2d}_{c_8 \rightarrow c_{12}} + \underbrace{4 \cdot 2 \cdot d}_{c_{12} \rightarrow c_{16}} = 20d$

$$D_{CSA} = \underbrace{4 \cdot 2d}_{c_4} + \underbrace{2d}_{c_8} + \underbrace{2d}_{c_{12}} + \underbrace{3 \cdot 2d}_{c_{15}} + \underbrace{2d}_{\geq 15} = 20d$$

$$\begin{aligned} P_{4,7} \cdot c_4 &= 0 \rightarrow c_4 = 0 \\ P_{4,7} &= 0 \equiv P_4 \cdot P_5 \cdot P_6 \cdot P_7 = 0 \end{aligned}$$

$$P_i = 0, i \in [4:7] \equiv x_i + y_i = 0 \equiv x_i = y_i = 0$$

- m-bits operation

b-bits


$$D_{CSA}^{\text{cont}} = 2bd + \left(\frac{m}{b} - 2\right) \cdot 2d + 2bd = \left(4b + \frac{2m}{b} - 4\right)d$$

$$\text{deviație}, \frac{d D_{\text{CSA}}}{d b} = 4 - \frac{2m}{b^2} \quad b_{\text{opt}} = \sqrt{2m}$$

$$\Rightarrow D_{\text{CSA opt}}^{2/\text{cout}} = 4 (\sqrt{2m} - 1) d$$

- $m=32 \quad D_{\text{CSA opt}}^{2/\text{cout}} = 28d$
- $D_{\text{RCA}}^{2/\text{cout}} = 64d$

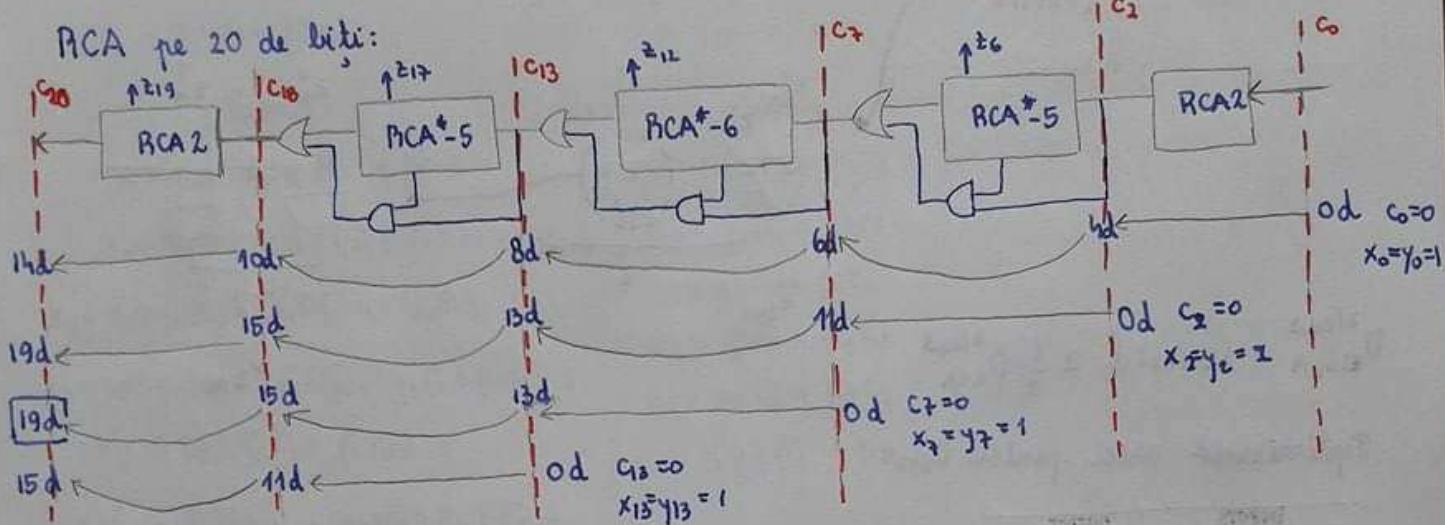Utilizarea segmentelor RCA de lungimi variabile



$$z_6 = \underbrace{4d}_{c_2} + \underbrace{10d}_{c_7} = 14d$$

$$z_{12} = \underbrace{11d}_{c_7} + \underbrace{12d}_{c_2} = 23d$$

$$z_{13} = \underbrace{13d}_{c_{13}} + \underbrace{10d}_{c_{12}} = 23d$$

$$z_{19} = \underbrace{15d}_{c_{18}} + \underbrace{4d}_{c_{10}} = 19d$$

### 1.4.3. Carry Select Adder


↳ sumă condiționată de transport


$$c_i \rightarrow 0 (z_i^0, c_{i+1}^0)$$

$$\downarrow 1 (z_i^1, c_{i+1}^1)$$

↳ Pt. implementare folosim: RCA 2m

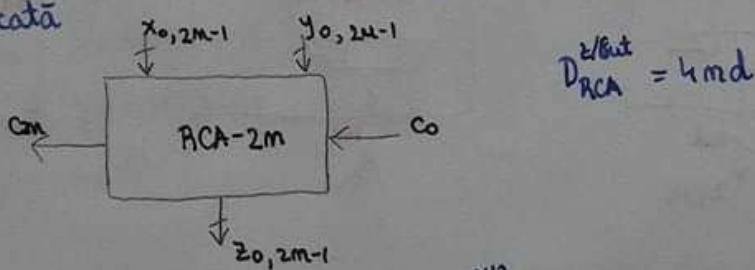↳ va împărti sumatorul în 2 jumătăți, iar jumătatea mai semnificativă va fi duplicată



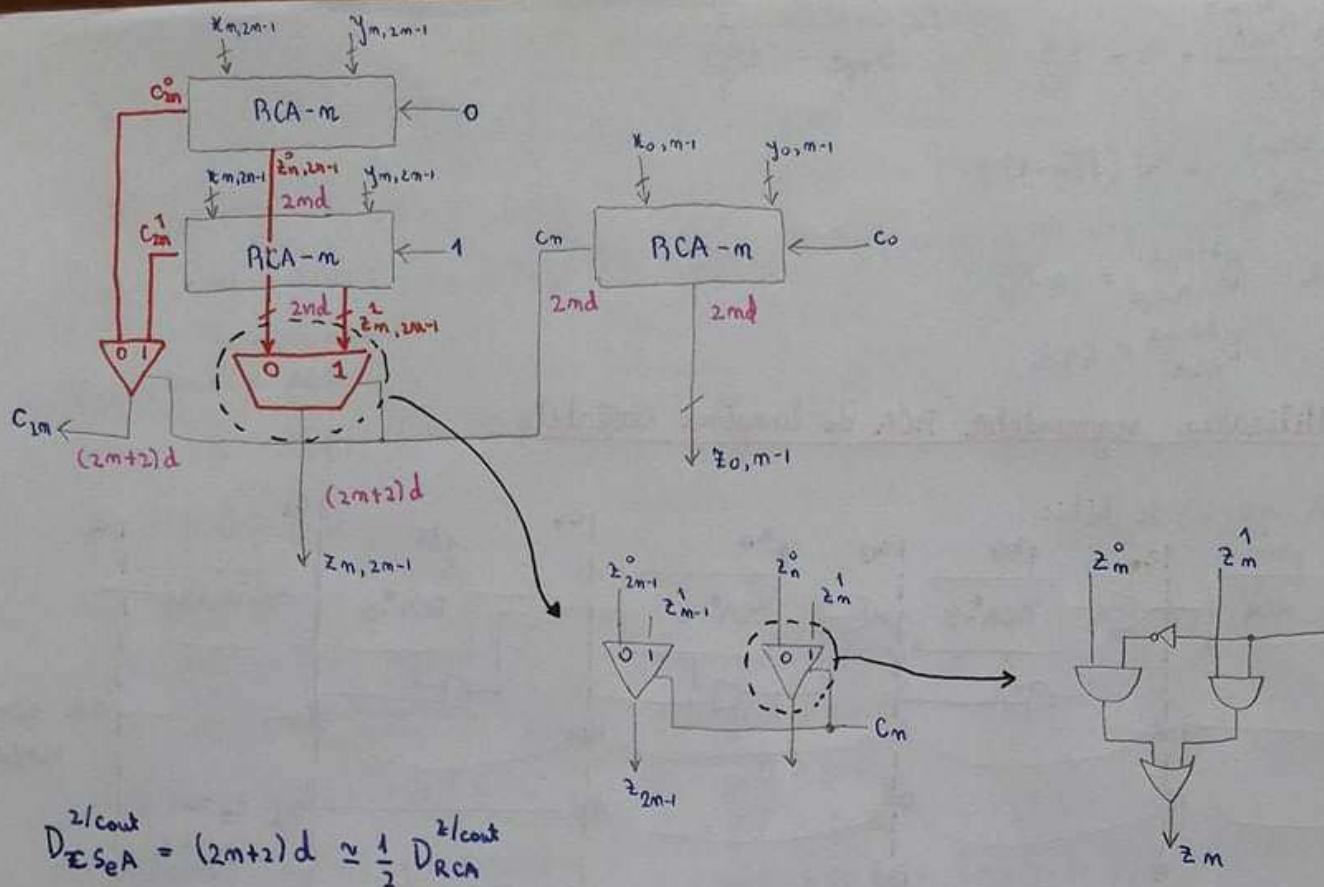

$$D_{\Sigma S_e A}^{2/\text{cont}} = (2m+2)d \approx \frac{1}{2} D_{\text{RCA}}^{2/\text{cont}}$$

Optimizarea ariei pentru  $C_{2m}$ :


INPUTS		OUTPUT
$C_m^0$	$C_m^1$	$C_{2m}$
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	d
1	1	d
1	1	0
1	1	1

$$C_{2m}^0 > C_{2m}^1 \quad (\text{nu se poate obține})$$

$$C_{2m} = C_{2m}^0 + C_{2m}^1 \cdot C_m$$

• CS<sub>e</sub>A cu lungimi variabile ale segmentelor RCA:

↳ pe 13 biți

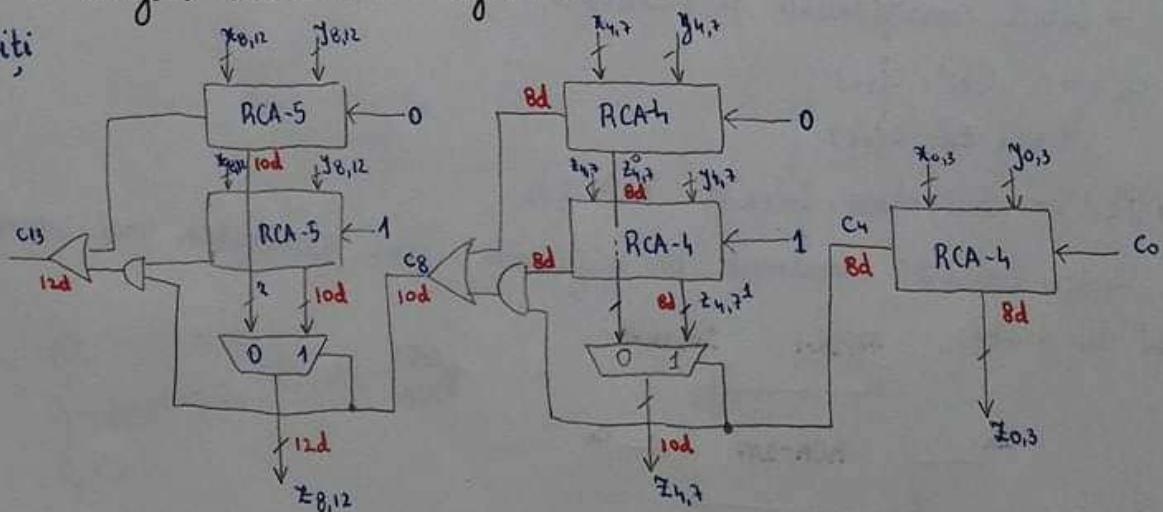

↳ se poate implementa cu ca mai multe razaie

#### 14.4. Conditional sum adder (CSuA)

→ primul nivel calculăză:  $z_i^0, c_{i+1}^0$   
 $z_i^1, c_{i+1}^1$

$$X = x_3 x_2 x_1 x_0 \quad Y = y_3 y_2 y_1 y_0 \quad C_0 = 0$$

$$C_{i+1} = \underbrace{x_i y_i + x_i c_i + y_i c_i}_{x_i y_i c_i + x_i y_i \bar{c}_i} = x_i y_i \bar{c}_i + x_i c_i (1+y_i) + y_i c_i = \underbrace{x_i y_i \bar{c}_i}_{g_i} + \underbrace{(x_i + y_i) c_i}_{p_i}$$

$$C_{i+1} = g_i \bar{c}_i + p_i c_i$$

$$\bar{C}_{i+1} = (\bar{g}_i + c_i)(\bar{p}_i + \bar{c}_i) = \underbrace{\bar{g}_i \bar{p}_i}_{\bar{g}_i \bar{p}_i} + \underbrace{\bar{g}_i \bar{c}_i}_{\bar{g}_i \bar{c}_i} + \underbrace{\bar{p}_i c_i}_{\bar{p}_i c_i} + \underbrace{c_i \bar{c}_i}_{c_i \bar{c}_i}$$

$$\bar{C}_{i+1} = \bar{g}_i \bar{c}_i + \bar{p}_i c_i$$

Sum

$$z_0 = x_0 \oplus y_0 \oplus C_0 = x_0 \oplus y_0$$

$$z_1 = x_1 \oplus y_1 \oplus C_1 = (\overline{x_1 \oplus y_1}) \cdot C_1 + (x_1 \oplus y_1) \bar{C}_1$$

$$z_2 = x_2 \oplus y_2 \oplus C_2 = (\overline{x_2 \oplus y_2}) C_2 + (x_2 \oplus y_2) \bar{C}_2$$

$$\begin{aligned} z_3 &= x_3 \oplus y_3 \oplus C_3 = (\overline{x_3 \oplus y_3}) (g_2 \bar{C}_2 + p_2 C_2) + \\ &+ (x_3 \oplus y_3) (\bar{g}_2 \bar{C}_2 + \bar{p}_2 C_2) = \\ &= ((\overline{x_3 \oplus y_3}) g_2 + (x_3 \oplus y_3) \bar{g}_2) \bar{C}_2 + \\ &+ ((\overline{x_3 \oplus y_3}) p_2 + (x_3 \oplus y_3) \bar{p}_2) C_2 \end{aligned}$$

Carry

$$C_0 = g_0 \bar{C}_0 + p_0 C_0 = g_0$$


$$C_1 = g_1 \bar{C}_1 + p_1 C_1$$

$$C_2 = g_2 \bar{C}_2 + p_2 C_2$$

$$\bar{C}_3 = \bar{g}_2 \bar{C}_2 + \bar{p}_2 C_2$$

$$\begin{aligned} C_3 &= g_3 \bar{C}_3 + p_3 C_3 = (g_3 \bar{g}_2 + p_3 g_2) \bar{C}_2 + \\ &+ (g_3 \bar{p}_2 + p_3 p_2) C_2 \end{aligned}$$

CURS 5:

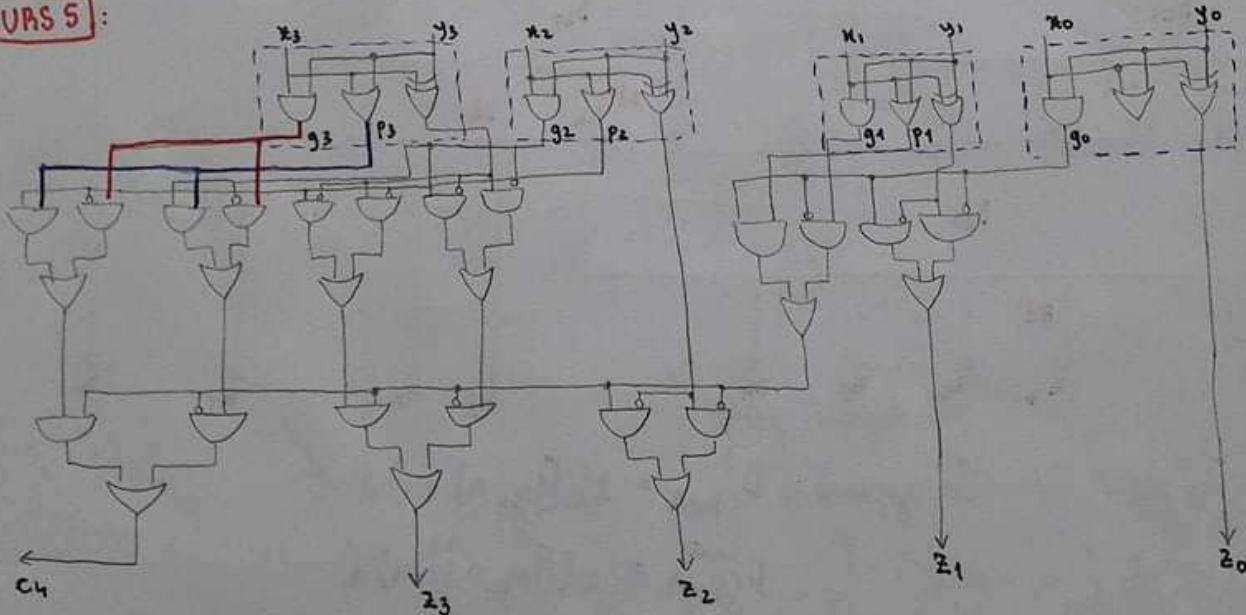


$$\text{Exemplu: } X = 10001101$$

$$Y = 01110101$$

$$C_0 = 0$$

Inputs	Routes	7	6	5	4	3	2	1	0
X		1	0	0	0	1	1	0	1
Y		0	1	1	1	0	1	0	1
Block level	Carry in	C	S	C	S	C	S	C	S
i=0	Cim=0	0	1	0	1	0	1	0	0
i=0	Cim=1	1	0	1	0	1	0	1	0
i=1	Cim=0	0	1	1	0	1	1	0	0
i=1	Cim=1	1	0	0	1	0	1	0	1
i=2	Cim=0	0	1	1	1	0	0	1	0
i=2	Cim=1	1	0	0	0	0	0	0	0
i=3	Cim=0	1	0	0	0	0	0	0	1
i=3	Cim=1	0	0	0	0	0	0	1	0

Arhitectura pt. sumarea pe 8 biti:

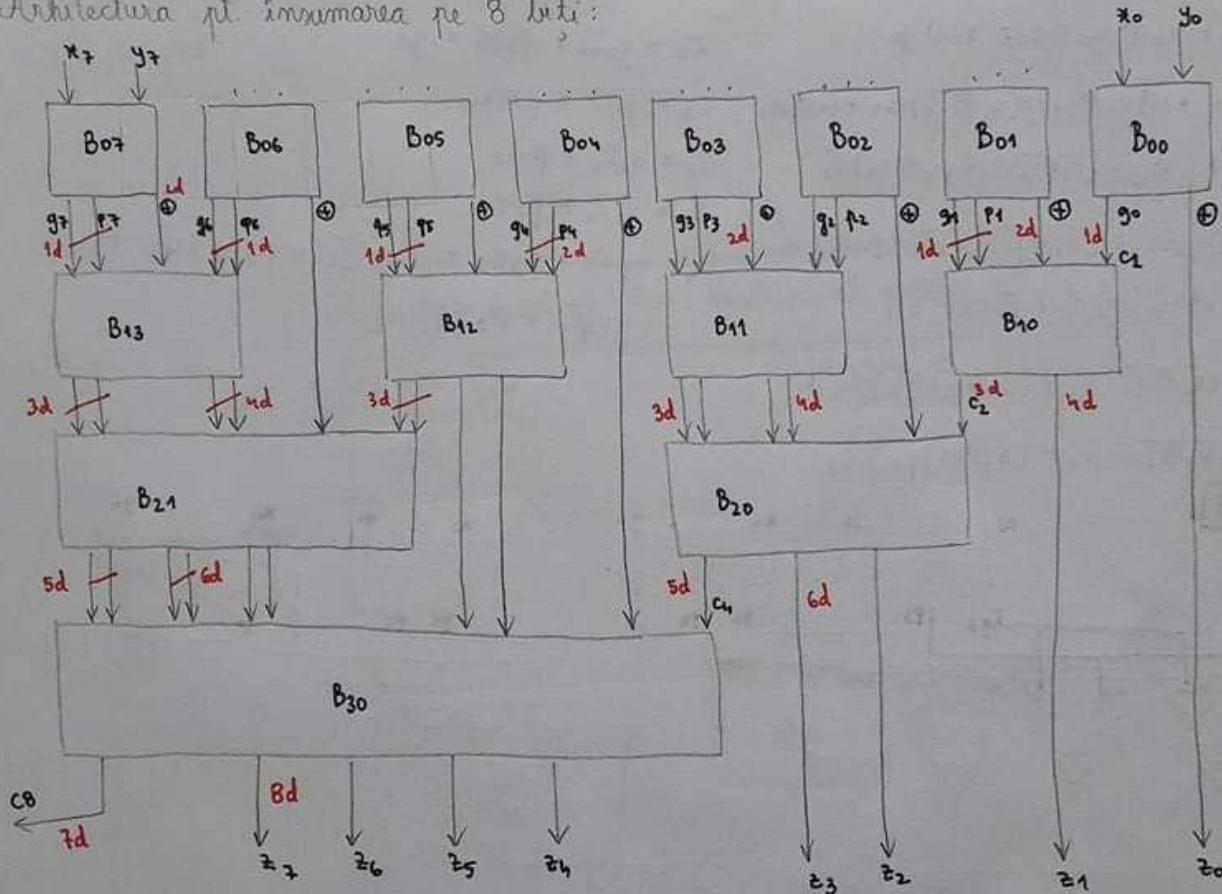

$$D_{CSmA}^z = 8d$$

$$D_{CSmA}^{out} = 7d$$

$$\text{In general: } D_{CSmA}^z = 2(\lceil \log_2 m \rceil + 1)d$$

$$D_{CSmA}^{out} = 2(\lceil \log_2 m \rceil + 1)d$$

Compararea sumatoarelor:

Exemplu:  $m = 128$  biti

$$D_{CSuA}^z = 16d$$

$$D_{CSuA}^{out} = 15d$$

$$D_{CSeA}^z = 130d$$

$$D_{CSeA}^{out} = 130d$$

$$D_{CSKA}^z = 417 = 68d$$

$$D_{CSKA}^{out} = 68d$$

$$D_{NL-CLA}^z = 29d$$

$$D_{NL-CLA}^{out} = 17d$$


$$D_{RCA}^z = 256d$$

$$D_{RCA}^{out} = 256d$$
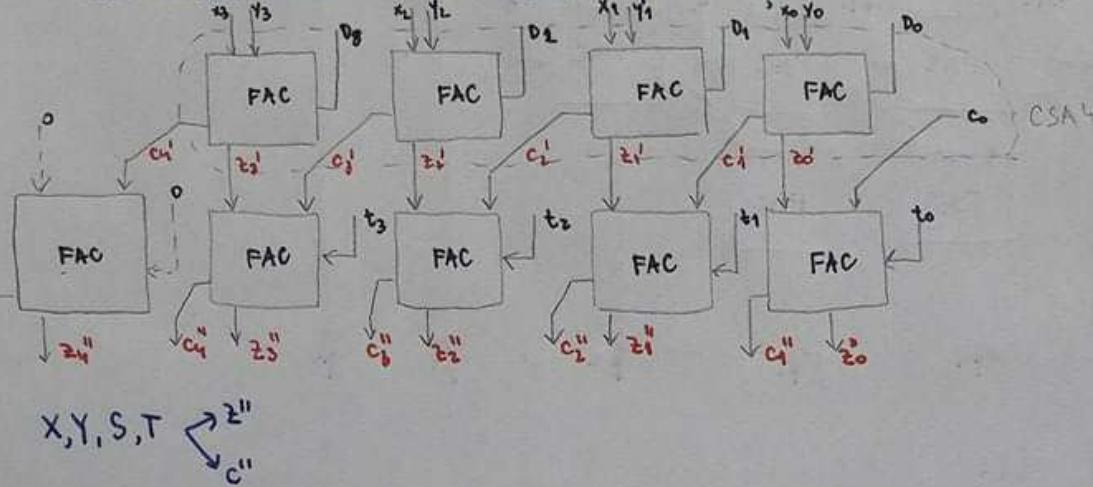
#### 1.4.5. Carry Save Adder


↳ result is redundant : → carry vector  
→ sum vector

Considerăm numerele: X, Y, S, T pe 4 biți.




$X, Y$  are 6 bits

$$M_i = x_i \cdot Y \cdot 2^i$$

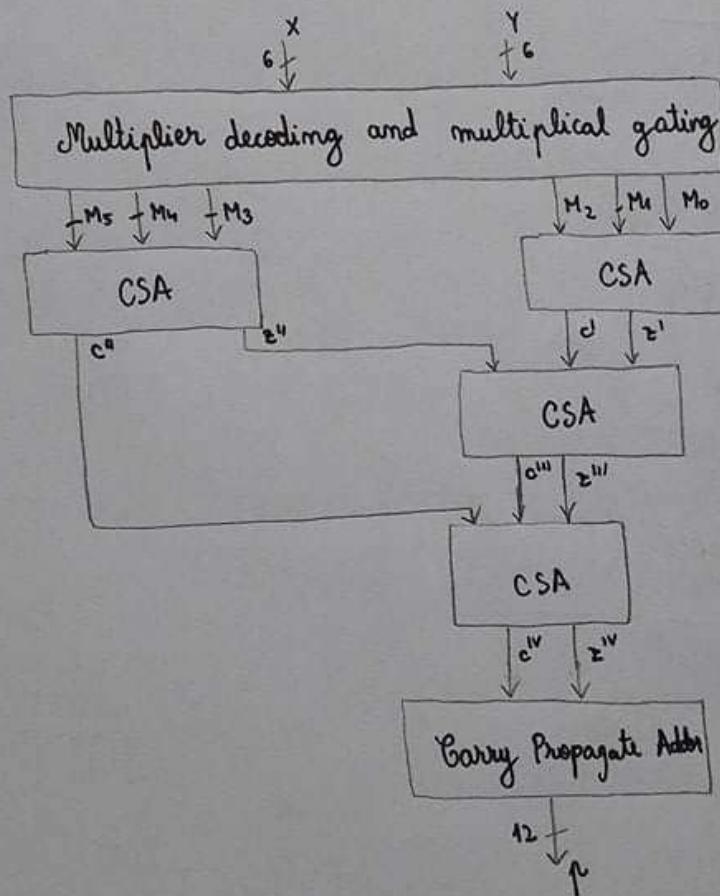

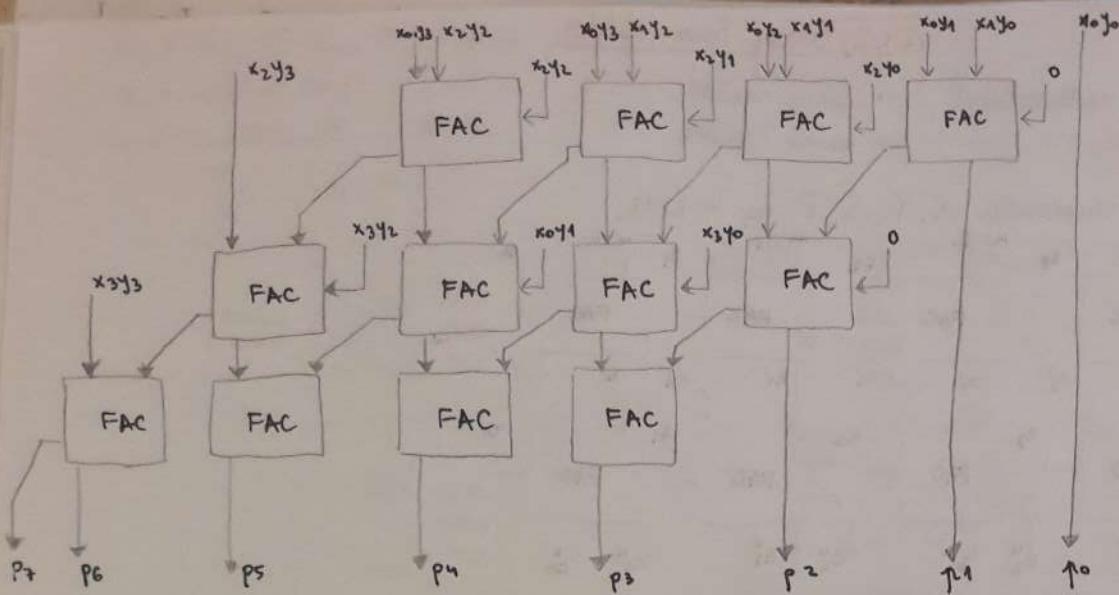- Înmultim X și Y pe 4 lire folosind arithmatura:



$$X = 15 \dots 1111$$

$$Y = 13 \dots 1101$$

$$\begin{array}{r} M_0 = X_0 Y \cdot 2^0 \dots 1101 \\ M_1 = X_1 Y \cdot 2^1 \dots 1101 \\ M_2 = X_2 Y \cdot 2^2 \dots 1101 \end{array} \quad | + \text{CSA}$$

$$\begin{array}{r} Z^1 \dots 100011 \\ C^1 \dots 011100 \\ \hline 2C^1 \dots 011100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} Z^1 \dots 100011 \\ M_3 = \dots \dots 1101 \end{array} \quad | + \text{CSA}$$

$$\begin{array}{r} Z'' \dots 1110011 \\ C'' \dots 0101000 \\ \hline 2C'' \dots 0101000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} Z'' \dots 1110011 \\ \hline P \dots 11000011 \end{array} \quad | +$$

S6: 30.10.18

## CURS 6

### 1.5 Reliable Computing

- disponibilitatea (availability)
- fiabilitatea (reliability)
- maintainability (mentenanță)


### 1.5.1 Sumatoare cu control de paritate

$$X, Y \quad Z = X + Y$$


$$x_p = x_{m-1} \oplus x_{m-2} \oplus \dots \oplus x_0$$

$$y_p = y_{n-1} \oplus y_{n-2} \oplus \dots \oplus y_0$$
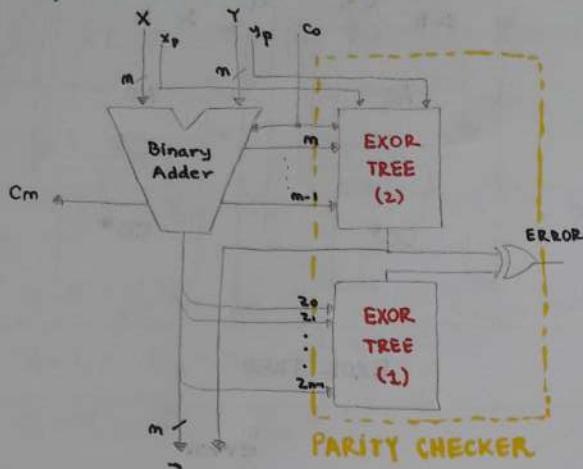
$$\left. \begin{array}{l} z_p = z_{m-1} \oplus z_{m-2} \oplus \dots \oplus z_0 \quad (1) \\ z_i = x_i \oplus y_i \oplus c_i \\ c_p = c_{m-1} \oplus c_{m-2} \oplus \dots \oplus c_0 \end{array} \right\} \Rightarrow z_p = x_p \oplus y_p \oplus c_p \quad (2)$$



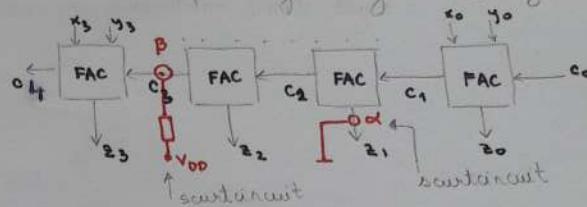Discutam defecte logice singulare (Single stuck-at):



$$\text{fault free: } \begin{array}{l} X = 0011 \\ Y = 0011 \\ \hline C = 0011 \text{ [0]} \\ Z = 0110 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} x_p = 0 \\ y_p = 0 \\ c_p = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow z_p = 0 \quad (2)$$

$$z_p = 0 \quad (1)$$


$$\text{[a]: } \begin{array}{l} X = 0011 \\ Y = 0011 \\ \hline C = 0011 \text{ [0]} \\ Z = 0100 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} x_p = 0 \\ y_p = 0 \\ c_p = 0 \\ z_p = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow z_p = 0 \quad (2)$$

$$z_p = 1 \quad (1)$$


$$\text{[B]: } \begin{array}{l} X = 0011 \\ Y = 0011 \\ \hline C = 0111 \text{ [0]} \\ Z = 1110 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} x_p = 0 \\ y_p = 0 \\ c_p = 1 \\ z_p = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow z_p = 1 \quad (2)$$

$$z_p = 1 \quad (1)$$


### 1.5.2. Carry Chain Duplication

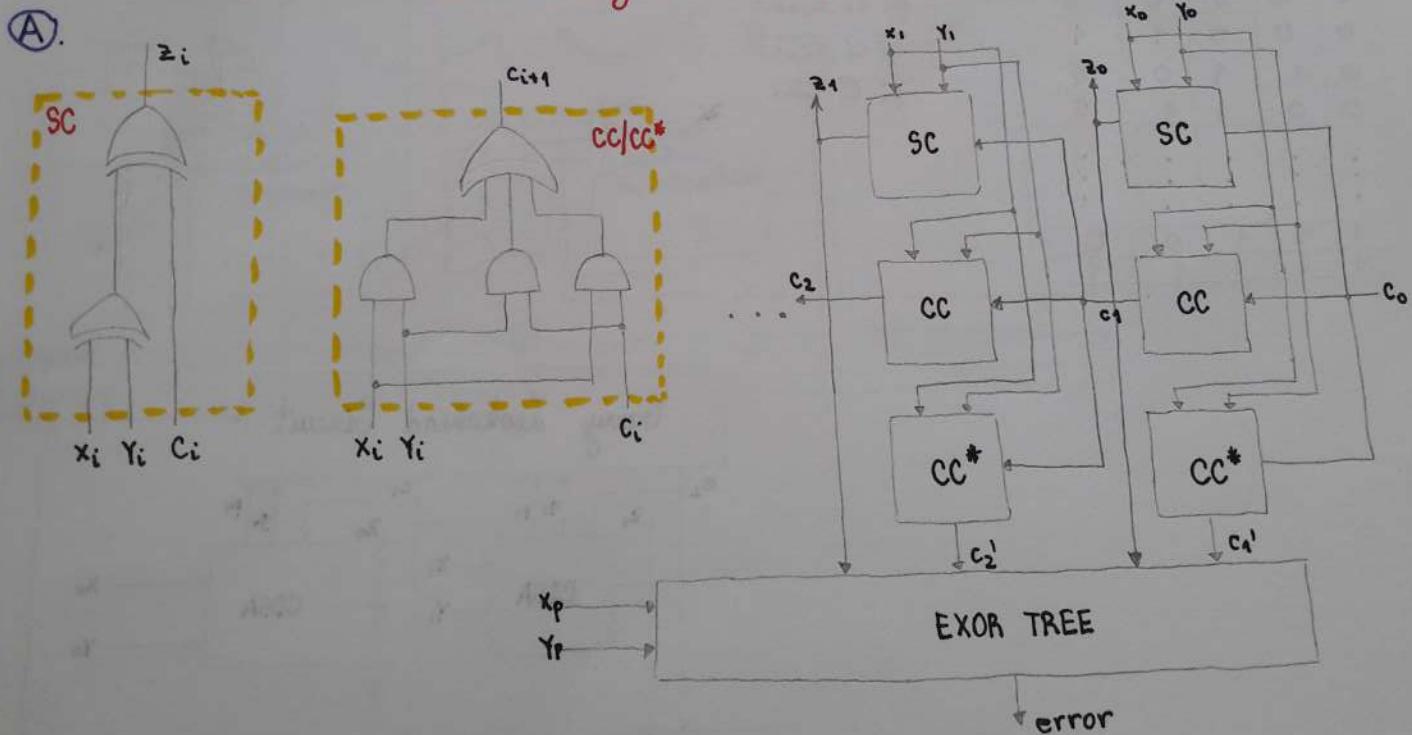

Carry Lookahead Circuit

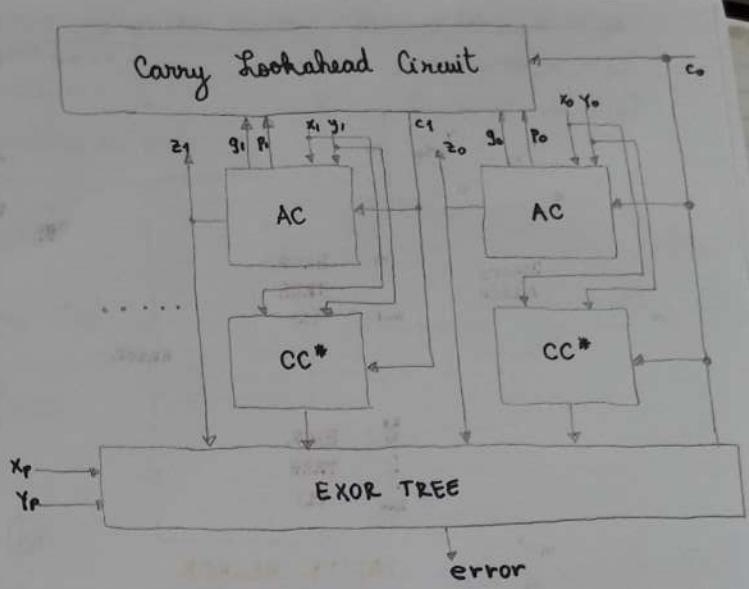

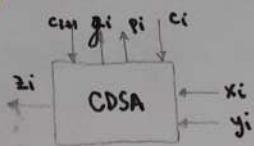
### 1.5.3. Carry Dependent Sum Adder (CDSA)




Input			Output	
xi	yi	ci	ci+1	zi
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1
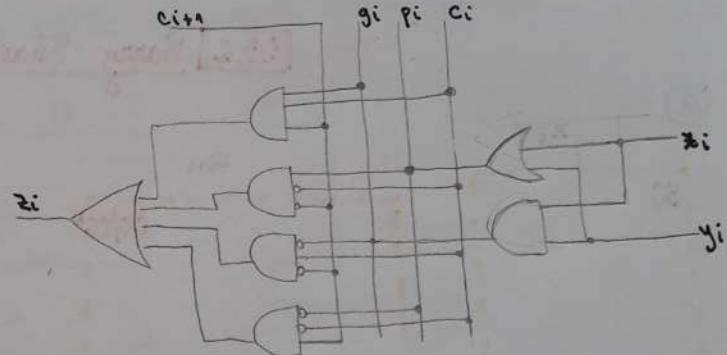
$$\begin{aligned} z_i &= g_i c_i c_{i+1} + \\ & p_i \bar{c}_i \bar{c}_{i+1} + \\ & \bar{g}_i c_i \bar{c}_{i+1} + \\ & \bar{p}_i \bar{c}_i c_{i+1} \end{aligned}$$



Carry Lookahead Circuit

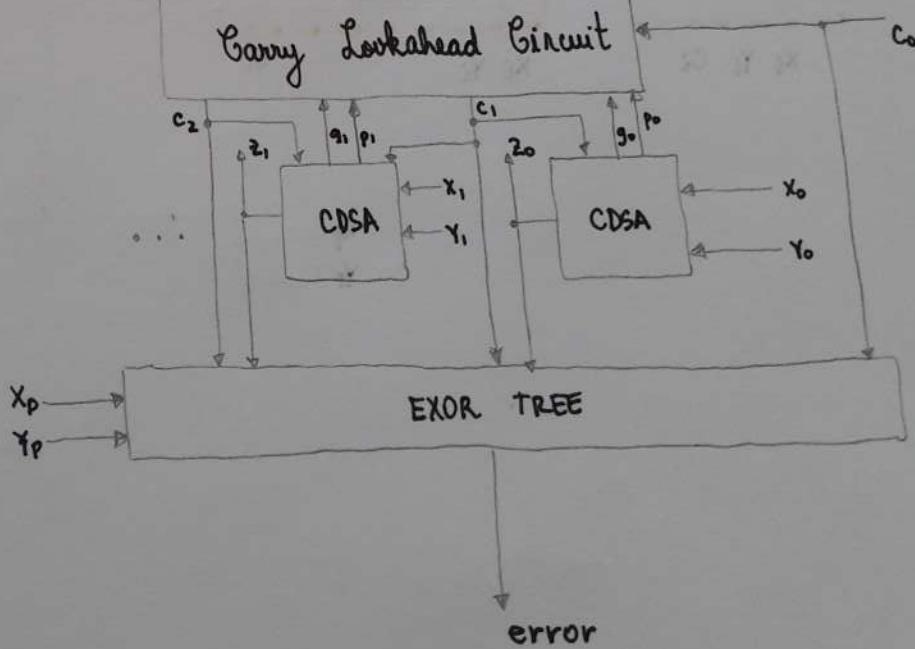

## CAPITOLUL ②: OPERAȚII ARITMETICE CU NR. ÎN VIRGULĂ FLOTANTĂ

### 2.1. IEEE 754

→ packed: pt. stocare și transmitere de date

→ unpacked: pt. operații

$$X = X_n \cdot 2^{x_e}; Y = Y_n \cdot 2^{y_e}$$

$$X+Y = (X_n + Y_n \cdot 2^{\underline{y_e-x_e}}) \cdot 2^{x_e}, x_e \geq y_e$$

aliniere

$$X-Y = (X_n - Y_n \cdot 2^{\underline{y_e-x_e}}) \cdot 2^{x_e}, x_e \geq y_e$$


$$X \cdot Y = X_n \cdot Y_n \cdot 2^{x_e+y_e}$$

$$X \div Y = X_n \div Y_n \cdot 2^{x_e-y_e}$$


Obs: Operațiile folosesc două unități: exponent, mantisă (nr. de virgulă fixă).  
 $(+/-)$        $(+/- \cdot / \div / \text{aliniere})$


Există două tipuri de arhitecturi:  
 - loosely coupled (slab cuplate, unitățile de exp. și mantisă comunică prin magistrale partajate)

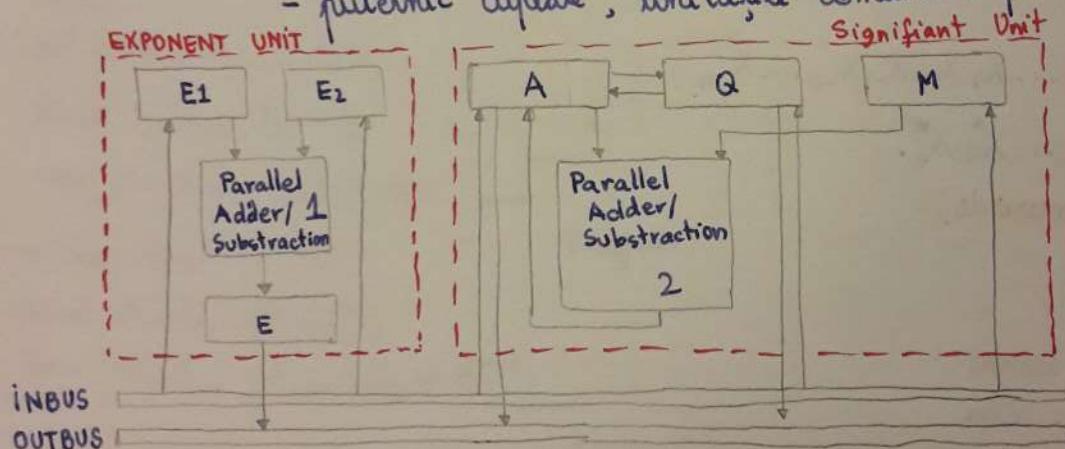- puternic cuplate, unitățile comunică prin legături directe.



### CURS 7

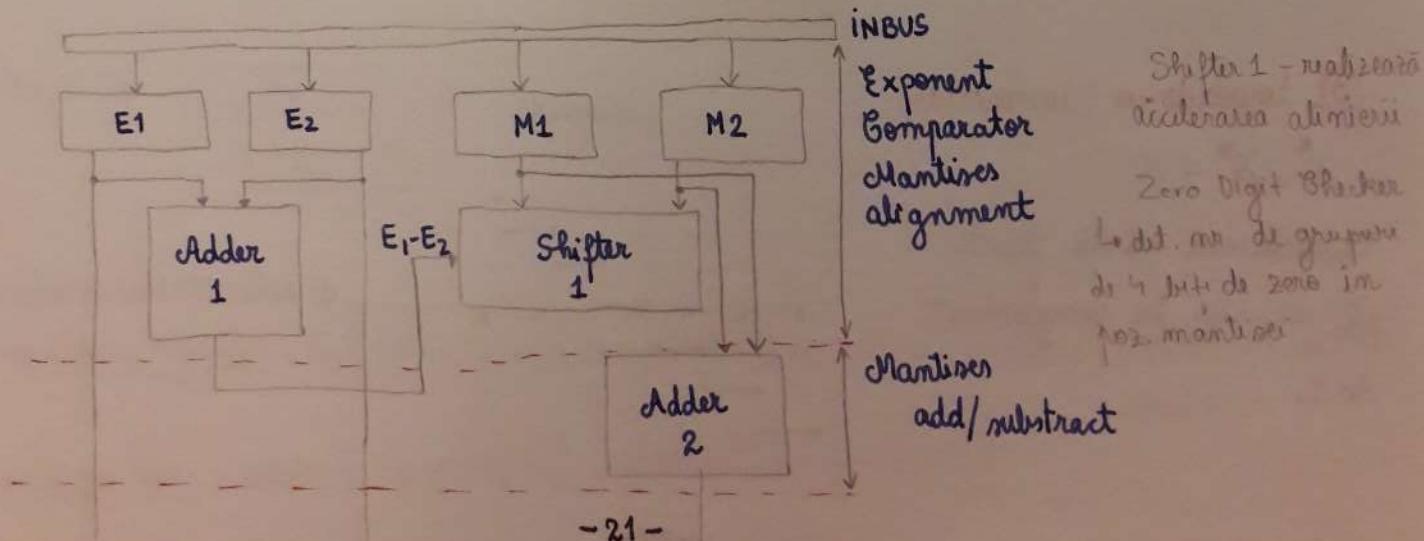

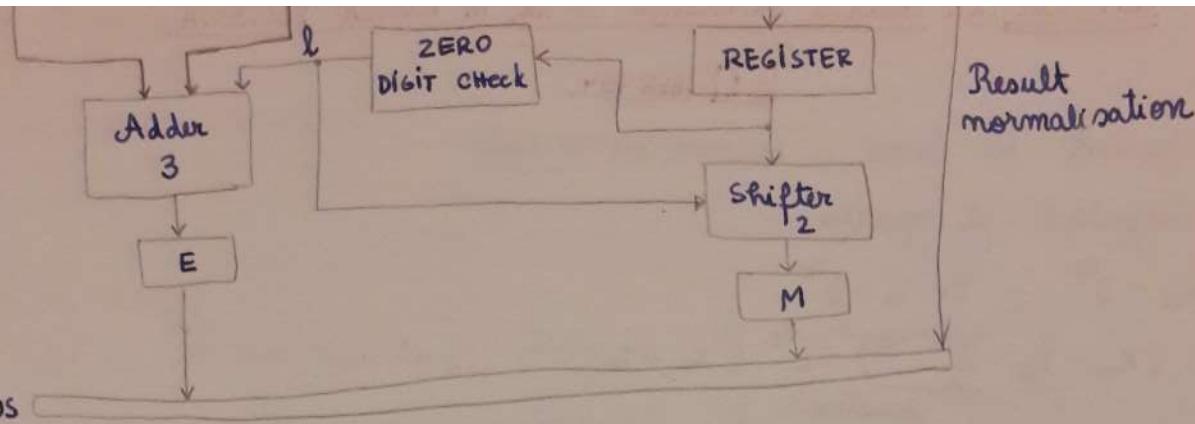

$$X+Y = (X_M + Y_M \cdot 2^{y_E - x_E}) \cdot 2^{x_E}, \quad x_E > y_E$$

align

$$E_1 - E_2 = K \quad (K > 0), \quad \text{if } K \rightarrow M_2$$

$$E_1 - E_2 = -K \quad (K \geq 0), \quad \text{if } K \rightarrow M_1$$

## 2.2 Rotunjirea nr. de virgulă flotantă

DEF: Rotunjirea rep. conversia unei rep. de precizie înaltă într-o reprezentare de precizie scăzută.


$$X = X_{m-1} X_{m-2} \dots X_1 X_0 . X_{-1} X_{-2} \dots X_{-m}$$

$$X^* = X_{m-1}^* X_{m-2}^* \dots X_1^* X_0^*.$$

(A) towards 0 (inwards)

$$X^*: |X^*| \leq |X|$$

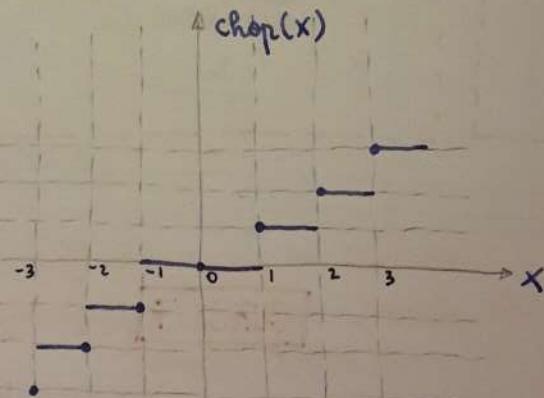Dacă  $X$  e rep. în semn  
mărime, rotunjirea către  
0 înseamnă trunchierea  
partii fractionare




(B) towards -∞ (downwards)

$$X^*: X^* < X$$

Trunchierea partii fract.  
pt. nr. rep. în complement  
de 2.

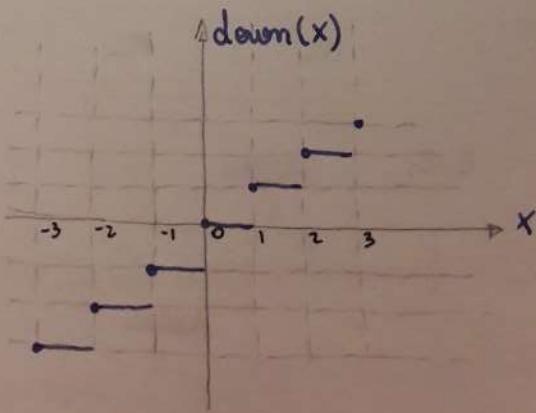
Lorurile se acumulează  
apăsând butonul inferior


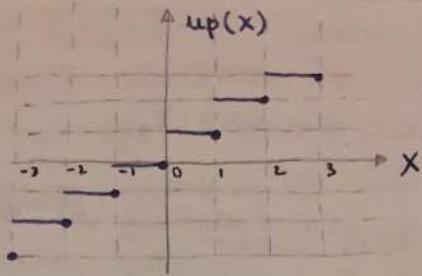
### C) towards $+\infty$ (upwards)

$$x^*: x^* > x$$

erorile se acumuleaza  
in aceeasi directie  
(in sus)



### D) to nearest


$$x \geq 0, x^* \rightarrow x_{m-1} x_{m-2} \dots x_1 x_0, \quad \text{if } x_{-1} x_{-2} \dots x_{-m} < \frac{1}{2}$$

$$\quad \quad \quad \downarrow \quad \quad \quad x_{m-1} x_{m-2} \dots x_1 x_0 + 1 \quad \text{if } x_{-1} x_{-2} \dots x_{-m} > \frac{1}{2}$$

Error accumulation:  $x_{-3} = x_{-4} = \dots = x_{-m} = 0$

Inputs		Outputs	$\epsilon = x^* - x$
$x_{-1}$	$x_{-2}$	$x^*$	
0	0	$x_{m-1} x_{m-2} \dots x_1 x_0$	0
0	1	$x_{m-1} x_{m-2} \dots x_1 x_0$	$-\frac{1}{4}$
1	0	$x_{m-1} x_{m-2} \dots x_1 x_0 + 1$	$\frac{1}{2}$
1	1	$x_{m-1} x_{m-2} \dots x_1 x_0 + 1$	$\frac{1}{4}$
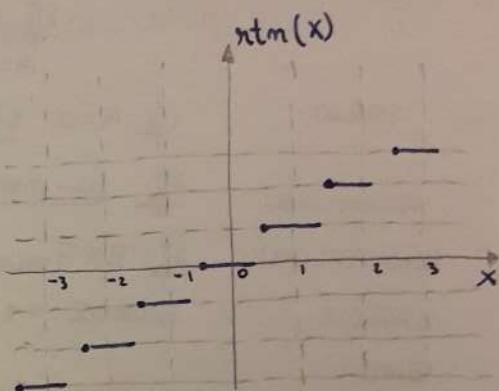
$$\epsilon_{\text{mediu}} = \frac{1}{8}$$



### D). to nearest even

$$x \geq 0$$

$$x^* \rightarrow x_{m-1} x_{m-2} \dots x_1 x_0,$$


$$\text{daca } x_{-1} x_{-2} \dots x_{-n} < \frac{1}{2}$$

$$\text{ sau } x_{-1} x_{-2} \dots x_{-m} = \frac{1}{2} \text{ si } x_0 = 0$$

$$\rightarrow x_{m-1} x_{m-2} \dots x_1 x_0 + 1$$

$$\text{daca } x_{-1} x_{-2} \dots x_{-m} > \frac{1}{2}$$
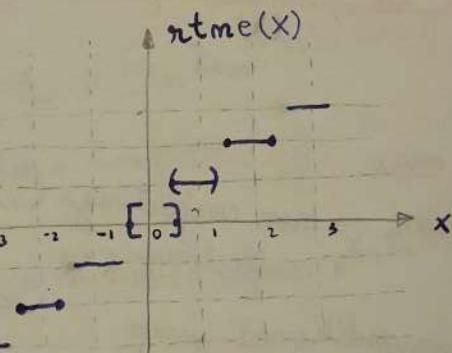
$$\text{ sau } x_{-1} x_{-2} \dots x_{-m} = \frac{1}{2} \text{ si } x_0 = 1$$



2.3 Adunarea si scaderea  
numarilor de virgula flotanta cu  
precizie infinita

$$x_E \geq y_E$$

$$x_M$$

$$y_N$$

adder/substracter 1

declare register  $E_1[(e-1):0], E_2[(e-1):0], E[(e-1):0], A[(m+1):0], M[(m+1):0], A\_COUT,$   
ERROR;


declare bus INBUS [(m+e+1):0], OUTBUS [(m+e+1):0];

```

BEGIN:      ERROR=0, A-COUT=0,
INPUT:      E1:=INBUS(XE), A:=INBUS(Xn);
             E2:=INBUS(YE), M:=INBUS(Yn);
COMPARE:    E := E1 - E2
ALIGN:      if E < 0 then A := rightshift (A), E := E+1, go to ALIGN;
             if E > 0 then M := rightshift (M), E := E-1, go to ALIGN;
ADD/        A := A ± M, E := max (E1, E2);
SUBTRACT:   if A-COUT = 1 then begin
OVERFLOW:    if E = Emax, then go to ERROR;
             A := rightshift (A), E := E+1, go to END; end
ZERO:       if A=0 then E=0, go to END;
NORMALIZE:  if !0-normalised (A) then goto END;
UNDERFLOW:  if E > Emin then A := leftshift (A), E := E-1, go to NORMALIZE;
ERROR:      ERROR:=1;
END:

```

- Elemente der pseudobilddarstellung
- ① A-COUT, A (resultat final)  
↑ concatenare
  - ② IOBUS
  - ③ :=, rightshift, max (fd. cablate)
  - ④ Sequential operation ↗ non-conflicting (,)  
↘ conflicting ( ; )
  - ⑤ Control flow ↗ unconditional jump  
↘ conditional jump
  - ⑥ A := A+M, M:=0;

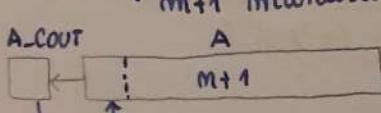
- Operanzen: m+l+2
  - ↗ 1 sign
  - ↗ e exponent
  - ↗ m+1 mantisa
- Register: A, M; 

E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>

ERROR

2.4. Rotunjirea rezultatului adunării / scăderii

- $X_M + Y_M$ ,  $Y_M$  aligned  $|Y_E - X_E|$   $X = 1 \cdot X_{m-2} X_{m-3} \dots X_1 \dots X_0$
- $Y_M$  aligned
    - precizie infinită: păstrează toți bitii cu  $w < 2^{m+1}$
    - precizie finită: 3 biti numai sticky:
      - $g$ : bitul de gardă - folosit pt păstrarea preciziei, pondere  $2^{-m}$
      - $r$ : bitul de rotunjire; are rol în rotunjire, pondere 2
      - $s$ : sticky bit = un sau logic între toți ceilalți biti, pondere  $2^{-m+1}$

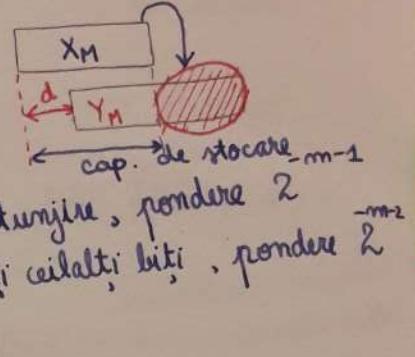

$$Z_m = X_m + Y_M \text{ alignat}$$

$$Z_M = Z_m Z_{m-1} Z_{m-2} Z_{m-3} \dots Z_1 Z_0 : g \pi s$$

căută den poziția mai semnificativă  
supraunitar:  $2^0$

$$Z_M = Z_m Z_{m-1} Z_{m-2} Z_{m-3} \dots Z_1 Z_0 : g \pi s$$

$$Z_{M_m} = 1 \cdot Z_{m-2} Z_{m-3} \dots Z_{1_m} Z_{0_m} : RS$$

$$\textcircled{1}. Z_m = 1 \quad Z_{M_m} = 1 \cdot Z_{m-1} Z_{m-2} \dots Z_2 Z_1 : z_0 \quad (g \text{ or } n \text{ or } s)$$

1 bit shiftat la dreapta

$$\textcircled{2}. Z_m = 0, Z_{m-1} = 1 \quad Z_{M_m} = 1 \cdot Z_{m-2} Z_{m-3} \dots Z_1 Z_0 : g \quad (n \text{ or } s)$$

$$\textcircled{3}. Z_m = 0, Z_{m-1} = 0 \quad Z_{M_m} = 1 \cdot Z_{m-3} Z_{m-4} \dots Z_0 g : \pi \text{ D}$$

$$\textcircled{4}. Z_m = 0, Z_{m-1} = 0 \quad Z_{M_m} = 1 \cdot Z_{m-4} Z_{m-5} \dots g^0 : 00$$

1 bit shiftat la stânga

$$\textcircled{5}. Z_m = 0, Z_{m-1} = 0 \quad Z_{M_m} = 1 \cdot Z_{m-1} Z_{m-2} \dots Z_1 Z_0 : g \pi s$$

2 biti shiftati

Atunci când pt. normalizare este necesară o shiftare de mai mulți biti la stânga,  $Z_M$  este completat cu bitul de gardă numărat de 0, iar R și S sunt și ele egale la 0.

$$\underline{\text{Rotunjire}}: Z_M = Z_m Z_{m-1} Z_{m-2} Z_{m-3} \dots Z_1 Z_0 : g \pi s$$

$$Z_{M_m} = 1 \cdot Z_{m-1} Z_{m-2} \dots Z_{1_m} Z_{0_m} : RS$$

$$Z_M^*$$

Mod de rotunjire	$Z_{Mm} \geq 0$	$Z_{Mm} \leq 0$
towards 0	$Z_M^* = Z_{Mm}$ discard R,S	$Z_M^* = Z_{Mm}$ discard R,S
towards $-\infty$	$Z_M^* = Z_{Mm}$	If R or S then $Z_M^* = Z_{Mm}-1$
towards +∞	If R or S then $Z_M^* = Z_{Mm}+1$	-
to nearest even	If R and (S or $Z_{Mm}$ ) then $Z_M^* = Z_{Mm}+1$	If R and (S or $Z_{Mm}$ ) then $Z_M^* = Z_{Mm}-1$

Dacă  $Z_{Mm}, \dots, Z_0$  sunt 1 se generează carry out și se realizează postnormalizare.

### 2.5 Algoritmul de adunare / scădere a nr. de virgulă flotantă cu rotunjire

↳ Op. de adunare / scădere cu precizie finită.

↳ Eroarea de rotunjire nu este corelată cu diferența exponentilor

[semn: 1 bit]

[exponent: 3 biti bias =  $2^{3-1} - 1 = 3$ ]

[significand: 4 biti]

$$X = 0.5625 = 0.1001 + 2^0 = 1.\underline{001} \cdot 2^{-1}$$

$$Y = -3.75 = -11.11 = -1.\underline{111} + 2^1$$

$X$	$Y$												
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>	0	0	1	0	0	1	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	1	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1								
1	1	0	0	1	1								

$\underbrace{\phantom{000}}_{\text{exp. + bias}}$

Step 1: deapachetare + verificare cazuri speciale

$X$	$Y$																
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>	0	0	1	0	1	0	0	1	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	1	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0	0	1										
1	1	0	0	1	1	1	1										

Step 2: se calculează diferența exponentilor

$$d = X_E - Y_E = -2$$

(deoară Y poate fi shiftat)

if  $d < 0 \Rightarrow$  interschimbăm X cu Y

pt economisire de memorie

$$Z_E = \max(X_E, Y_E) \Rightarrow Z_E = 4$$

$X$	$Y$																
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	1	1	0	0	1	1	1	1	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>	0	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1										
0	0	1	0	1	0	0	1										

Step 3: if  $\text{sign}(X) \neq \text{sign}(Y)$  pt evitarea scăderii complementare unui nr.

$$Y_{MC_2} = 0.111$$

cel mai din dreapta non-mănu complementat

Step 4: aliniere:  $Y_M$  shiftat la dreapta cu  $|d|=1$  biti

Dacă  $Y_M$  a fost complementat în step 3, la aliniere se introduc biti de 1. Altfel, se introduc biti de 0 în pozițiile cele mai semnificative pozitii.

Se păstrează bitii de sticky.

$$Y_{MC_2 \text{ al}} = 1.101: \begin{smallmatrix} g & n & s \\ 1 & 1 & 0 \end{smallmatrix}$$

Step 5: adunarea celor 2 numere

$$\begin{array}{r} X_M = 1.111 \\ Y_{MC_2 \text{ al}} = 1.101 \\ \hline Z_M = \cancel{1}.100 \quad | \quad 110 \\ \text{cout} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{if } \text{sign}(X) = \text{sign}(Y) \\ \quad - \text{if cout from msb} \Rightarrow \text{cout se păstrează} \end{array}$$

$\begin{array}{l} \text{if } \text{sign}(X) \neq \text{sign}(Y) \\ \quad - \text{if } \cancel{\text{msb}} \text{ cout from msb} \Rightarrow Z_{MC_2} \leftarrow \text{complementat} \\ \quad - \text{if cout from msb} \Rightarrow \text{se negligează cout} \end{array}$  rezultatul e negativ

Step 6: prenormalizarea (sect. 2.4)

Verificăm excepții:

- if  $Z_E = Z_{E \text{ max}}$  (6, for 3 bit exponents) &  $Z_M$  1 bit shiftat  $\Rightarrow$  OVERFLOW
- if  $Z_E = Z_{E \text{ min}}(1)$  &  $Z_M$  are nevoie de 1 bit /mai multi pt shiftare la stânga  $\Rightarrow$  UNDERFLOW

$$Z_{M_m} = 1.100 \quad Z_E = 4$$

Step 7: R, S - conform sect. 2.4

pt. cazul nostru:  $R = g = 1$   
 $S = n \text{ or } s = 1 \text{ or } 0 = 1$

Step 8: Rotunjirea (sect. 2.4.)

Dacă se generează în urma rotunjirii un cout mai semnificativ se va impune o postnormalizare (= 1 bit shiftat la dreapta)

Verificăm cazul de excepție.

Considerăm: rotunjirea to nearest even

$$R \text{ and } (S \text{ or } Z_0) = 1 \text{ and } (1 \text{ or } 0) = 1 \Rightarrow Z_{M_m} = 1.100 +$$

$$Z_M^* = \underbrace{1.101}_{\text{initial}} + \frac{0.001}{ }$$

Step 9: Semnul rezultatului  $Z$

if  $\text{sign}(X) == \text{sign}(Y)$   
 semnul lui  $X/Y$

else :

Swap st2	Complement step5	sign X	sign Y	sign Z	
YES		+	-	-	
YES		-	+	+	
NO	YES	+	-	-	
NO	YES	-	+	+	
NO	NO	+	-	+	
NO	NO	-	+	-	

swap = YES  
 $\text{sign}(X) = +$   
 $\Downarrow$   
 $\text{sign}(Z) = -$


Step 10: impachetam rezultatul

$z = 1|100|101$

Verificam rezultatul:  $X = 0.5625$ ;  $Y = -3.75$

$$X + Y = -3.1875$$
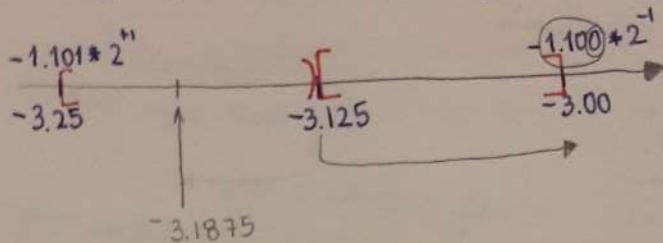
$$z = (-1)^1 \cdot 2^{4-3} \cdot (1.101) = -2 \cdot 1.101 = -11.01 = -3.25$$



PARTIAL ↑

### Premormalization shifter

↳ implementează step 6 și step 7

↳ combinational

step 5:  $Z_M = \frac{z_{out}}{z_{in}}$

$\overline{Z_4=0}$	$\overline{Z_3=1}$	$Z_2$	$Z_1$	$Z_0$	RS
$Z_{Mm} = 1$	$Z_{Mn} = 1$	$\overline{Z_{2m}}$	$\overline{Z_{1m}}$	$\overline{Z_{0m}}$	$g \text{ (nor s)}$

$l_{r0} \leftarrow \text{var. booleane}$

$\overline{Z_4=0}$	$Z_3=0$	$Z_2=1$	$Z_1$	$Z_0$	$g$	$r \uparrow$	$l_1$
--------------------	---------	---------	-------	-------	-----	--------------	-------

LSshifted

$$Z_4=0 \quad Z_3=0 \quad Z_2=1$$

$\overline{Z_4=0}$	$Z_3=0$	$Z_2=1$	$Z_1$	$Z_0$	$g$	$0 \uparrow$	$l_2$
--------------------	---------	---------	-------	-------	-----	--------------	-------

LShift

$\overline{Z_4=0}$	$Z_3=0$	$Z_2=1$	$Z_1$	$Z_0$	$0$	$0 \uparrow$	$l_3$
--------------------	---------	---------	-------	-------	-----	--------------	-------

$\overline{Z_4=0}$	$Z_3=0$	$Z_2=1$	$Z_1$	$Z_0$	$(g \text{ or } r)$	$1$
--------------------	---------	---------	-------	-------	---------------------	-----

RShift

$$Z_{2m} = Z_2 \cdot l_{r0} + Z_1 \cdot l_1 + Z_0 \cdot l_2 + g \cdot l_3 + Z_3 \cdot r_1$$

$$Z_{1m} = Z_1 \cdot l_{r0} + Z_0 \cdot l_1 + g \cdot l_2 + Z_2 \cdot r_1$$

$$Z_{0m} = Z_0 \cdot l_{r0} + g \cdot l_1 + Z_1 \cdot r_1$$



$$R = g \cdot l_{r0} + r \cdot l_1 + Z_0 \cdot r_1$$

$$S = (r \text{ or } s) \cdot l_{r0} + s \cdot l_1 + (g \text{ or } r) \cdot r_1$$

## CURS 9

## 2.5. MUX160

Input				Output			
$n_1$	$l_3$	$l_2$	$l_1$	$l_{10}$	$n_2$	$n_1$	$n_0$
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	0	1	0	0

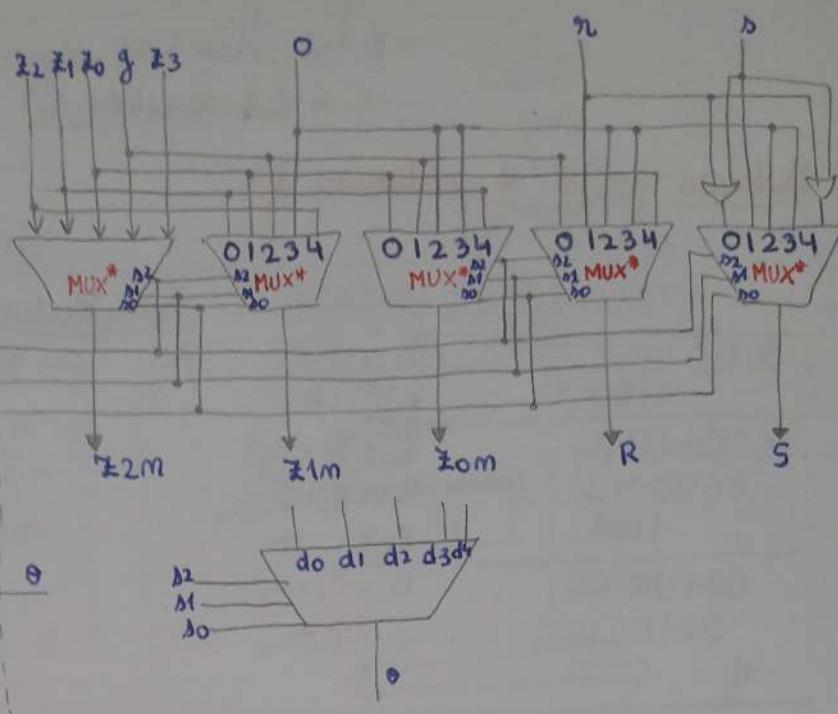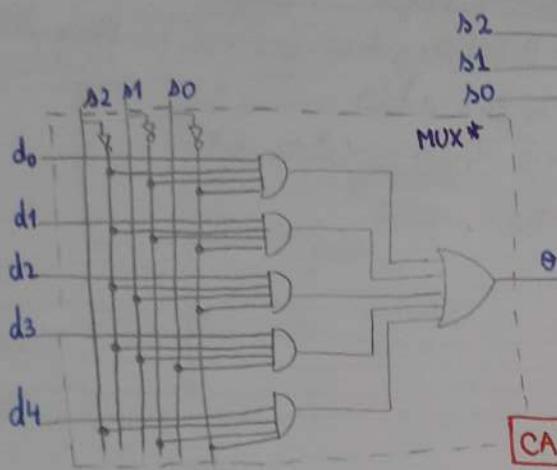

## CAPITOLUL 3

Analiza funcțională și sinteza dispozitivelor de înmulțire binară

## 3.1. Metode de înmulțire

## (A) Paper &amp; pencil

$$\begin{array}{r}
 1100 \dots Y \\
 1011 = x_3 x_2 \dots X \\
 \hline
 1100 \dots x_0 \cdot Y \cdot 2^0 \\
 1100 \dots x_1 \cdot Y \cdot 2^1 \\
 0000 \dots x_2 \cdot Y \cdot 2^2 \\
 1100 \dots x_3 \cdot Y \cdot 2^3 \\
 \hline
 10000100 \dots P = \sum_{i=0}^3 x_i \cdot Y \cdot 2^i
 \end{array}$$

$P = 132$

HW implementation

- ↳ multi-operand adder : 8-bit
- ↳ 2 4-bit  $X, Y$
- ↳ multiplicand gating

## (B) Păstrează produse parțiale fixe

$$\begin{array}{r}
 1100 \dots Y \\
 1011 = x_3 x_2 x_1 X \\
 \hline
 00000000 \dots P_0 := 0 \\
 1100 \dots x_0 Y \cdot 2^0 \mid + \\
 \hline
 00001100 \dots P_1 := P_0 + x_0 \cdot Y \cdot 2^0 \\
 1100 \dots x_1 Y \cdot 2^1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 00100100 \dots P_2 := P_1 + x_1 \cdot Y \cdot 2^1 \\
 0000 \dots x_2 Y \cdot 2^2 \mid + \\
 \hline
 00100100 \dots P_3 := P_2 + x_2 \cdot Y \cdot 2^2 \\
 1100 \dots x_3 Y \cdot 2^3 \mid + \\
 \hline
 10000100 \dots P_4 := P_3 + x_3 \cdot Y \cdot 2^3 \\
 = P
 \end{array}$$

Iteration step:  $P_{i+1} = P_i + X \cdot Y \cdot 2^i$ ;  $i \geq 0$ ,  $P_0 = 0$

Hardware implementation:

- 8 bit
- left shifter (MUX)
- 8 bit adder
- 2 4 bit registers  $X, Y$

⑤ Păstrează un bit al produsului fix:

$$\begin{array}{r}
 1100 \dots Y \\
 1011 = X_3 X_2 X_1 X_0 \dots X \\
 \hline
 0000 0000 \dots P_0 := 0 \\
 1100 \dots X_0 Y \quad |+ \\
 \hline
 0000 1100 \dots P_0 := P_0 + X_0 Y \\
 0000 1100 \dots P_1 := P_0 * 2^1 \\
 1100 \dots X_1 Y \quad |+ \\
 \hline
 0010 0100 \dots P_1 := P_1 + X_1 Y \\
 0010 0100 \dots P_2 := P_1 * 2^1 \\
 +| \quad 0000 \dots X_2 Y \\
 \hline
 0010 0100 \dots P_2 := P_2 + X_2 Y \\
 0010 0100 \dots P_3 := P_2 * 2^1 \\
 +| \quad 1100 \dots X_3 Y \\
 \hline
 10000 100 \dots P_3 := P_2 + X_3 Y \\
 10000 100 \dots P_4 := P_3 * 2^1 \\
 = P
 \end{array}$$

Iteration step:  $\begin{cases} P_i = P_i + X_i Y_i \\ P_{i+1} = P_i * 2^{-1} \end{cases}$ ;  $i \geq 0$ ,  $P_0 = 0$

Hardware implementation:

- 8 bit registers produc parteiale & shifter
- 4 bit adder
- 2 4-bit registers  $X, Y$

3.2. Dispozitiv secerntial pt. imnultirea  
nr. binare în semn mărime

$X, Y$  - fractionare, semn mărime

$$X = X_7 | X_6 X_5 X_4 X_3 X_2 X_1 X_0$$

$$Y = Y_7 | Y_6 Y_5 Y_4 Y_3 Y_2 Y_1 Y_0$$

semn  $\leftarrow$  magnitudine  $\rightarrow$

$$P = P_{15} | P_{14} P_{13} \dots P_2 P_1 P_0$$

semn  $\downarrow$  magnitudine  $\uparrow$

$P_0 = 0$

$$P_{15} = X_7 \oplus Y_7$$

ALGORITM: Multiplier 2

declare register A[7:0], Q[7:0], M[7:0], COUNT[2:0];


declare bus INBUS[7:0], OUTBUS[7:0];

BEGIN:    A:=0, COUNT:=0, }  
 INPUT    M:=INBUS;


          }  $\leftarrow$  ..... {C0}

          Q:=OUTBUS;  $\leftarrow$  ..... {C1}

TEST1: if  $Q[0] = 0$  then go to RSHIFT, {c<sub>2</sub>}  
 ADD:  $A[7:0] = A[6:0] + M[6:0]$  } {c<sub>3</sub>}  
 RSHIFT:  $A[7:0] = 0, A[6:0].Q := A.Q[7:1]$ , } {c<sub>3</sub>}  
 INCREMENT: COUNT := COUNT + 1;  
 TEST2: if COUNT + 1 then go to TEST1, {c<sub>4</sub>}  
 SIGN:  $A[7] := M[7]$  over  $Q[0], Q[0] := 0$ ; {c<sub>5</sub>}  
 OUTPUT: OUTBUS := A; {c<sub>6</sub>}  
 OUTBUS := Q; } {END}

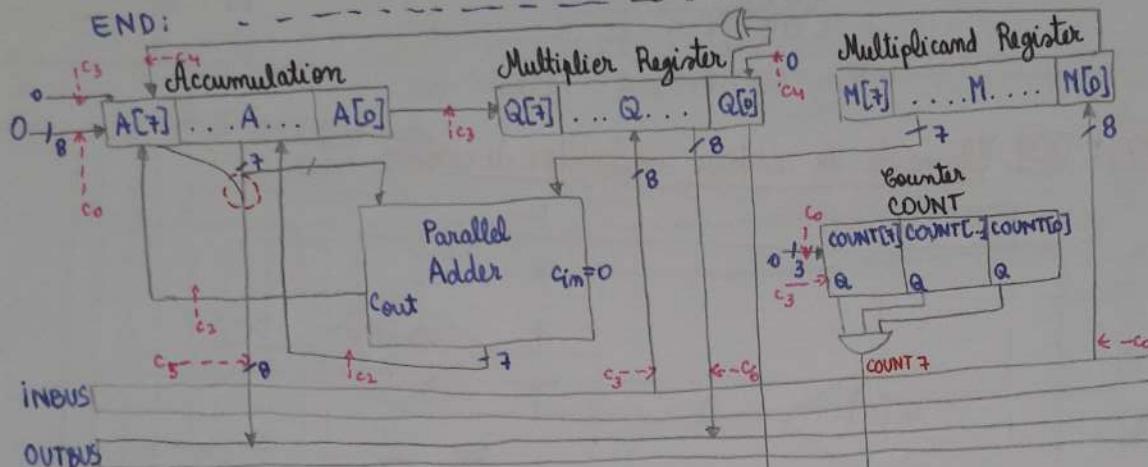

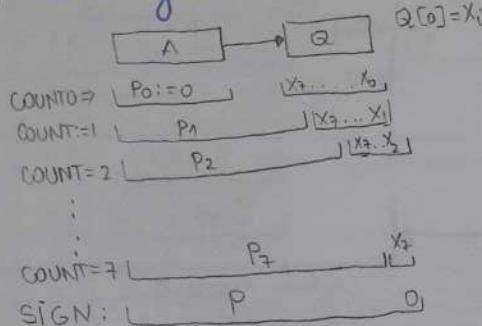**Obs:** Produsele parțiale sunt stocate în reg. A concatenate cu ale mai semnificative poziții din registrul Q.



Exemplu 1  $X = -0.625 = -5 * 2^{-3} = 1.101_{SM}$   
 $Y = -0.875 = -7 * 2^{-3} = 1.111_{SM}$

A	Q(X)	M(X)	COUNT	I.C.S.A.
0000	-	111	00	$c_0$ $c_1$
+1111	1101	-	-	-
0111	-	-	-	$c_2$
0011	1110	-	01	$c_3$
0001	1111	-	10	$c_3$
+111	-	-	-	-
1000	-	-	-	-
0100	0111	-	11	$c_3$
0100	0110	-	-	$c_4$
0100	-	-	-	$c_5$
0110	-	-	-	$c_6$


$$\begin{aligned}
 P &= 0.1000110 \\
 &= 1000011 * 2^{-6} = 35 * 2^{-6} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

Exemplu 2:  $X = -5 = 1101_{.SM}$   
 $Y = +6 = 0110_{.SM}$

A	Q	M	COUNT
0000	1101	0110	00
+110			
0110			
0011	0110		01
0001	1011		10
+110			
0111			
0011	1101		
*10011110	110		11

$$P = 10011110 = -11110 = -30$$
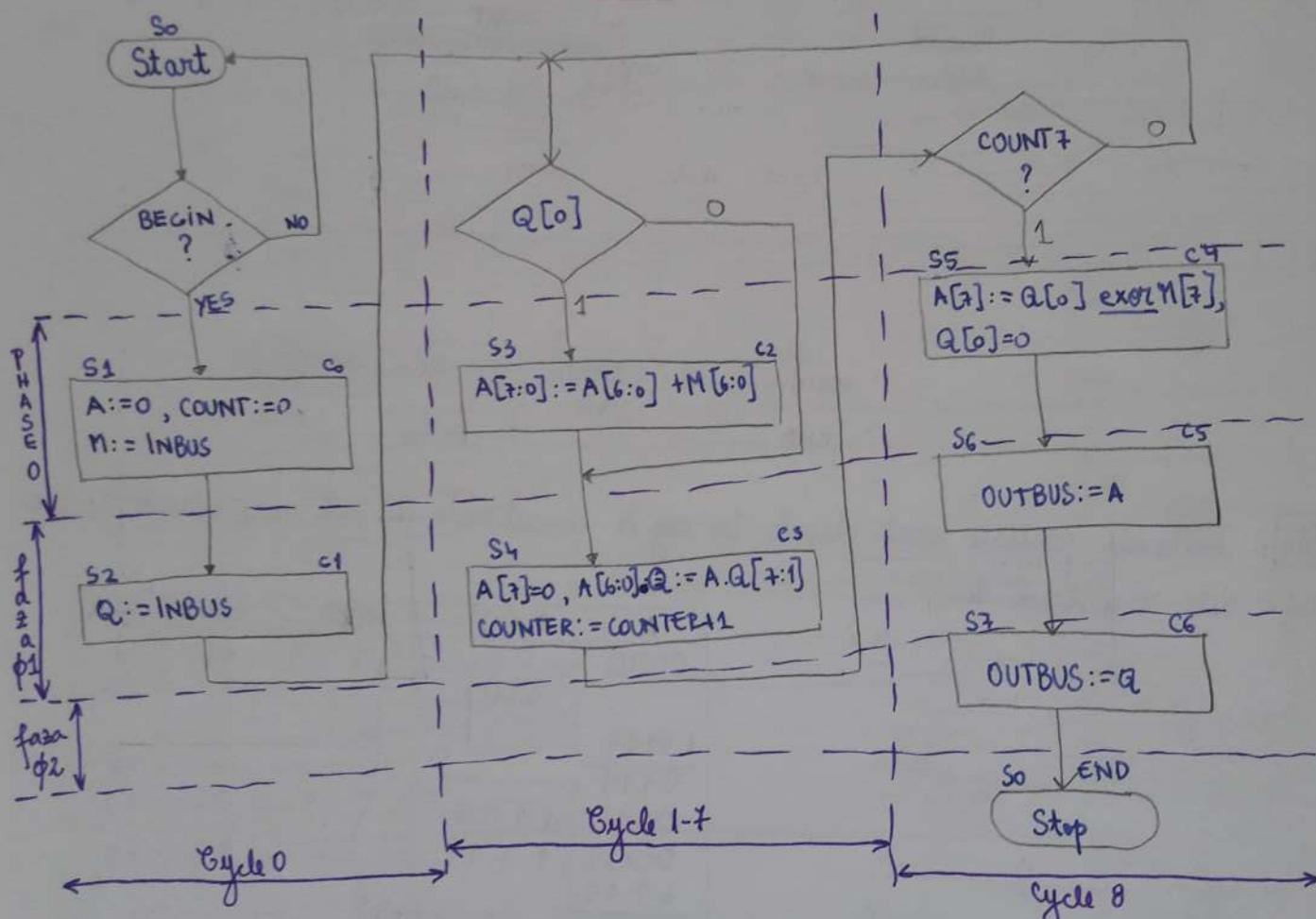
### CURS 10 : 3.3. Elemente de sinteza unitatilor de control




(A) Orne Hot: va associa fiecarei stări către un element de stocare propriu

Variabile de stare: B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1, B0

Codificarea stărilor:

State	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S0	0	0	0	0	0	0	0	1
S1	0	0	0	0	0	0	1	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
S7	1	0	0	0	0	0	0	0

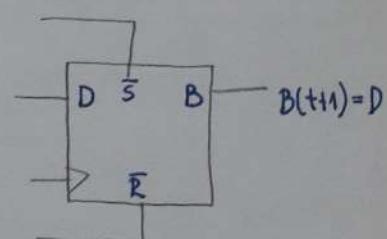

Équation de feedback:

$$D_0 = B_0 \cdot \overline{\text{BEGIN}} \text{ or } B_7$$

$$D_1 = B_0 \cdot \text{BEGIN}$$

$$D_2 = B_1$$

$$D_3 = B_2 \cdot Q[0] \text{ or } B_4 \cdot \overline{\text{COUNT}} \cdot Q[0]$$

$$D_4 = B_2[0] \text{ or } B_3 \text{ or } B_4 \cdot \overline{\text{COUNT}} \cdot \overline{Q[0]}$$

$$D_5 = B_4 \cdot \text{COUNT}$$

$$D_6 = B_5$$

$$D_7 = B_6$$

Équation de sortie:

$$\text{END} = B_0$$

$$C_0 = B_1$$

$$C_1 = B_2$$


$$C_2 = B_3$$

$$C_3 = B_4$$




$$C_4 = B_5$$

$$C_5 = B_6$$


$$C_6 = B_7$$

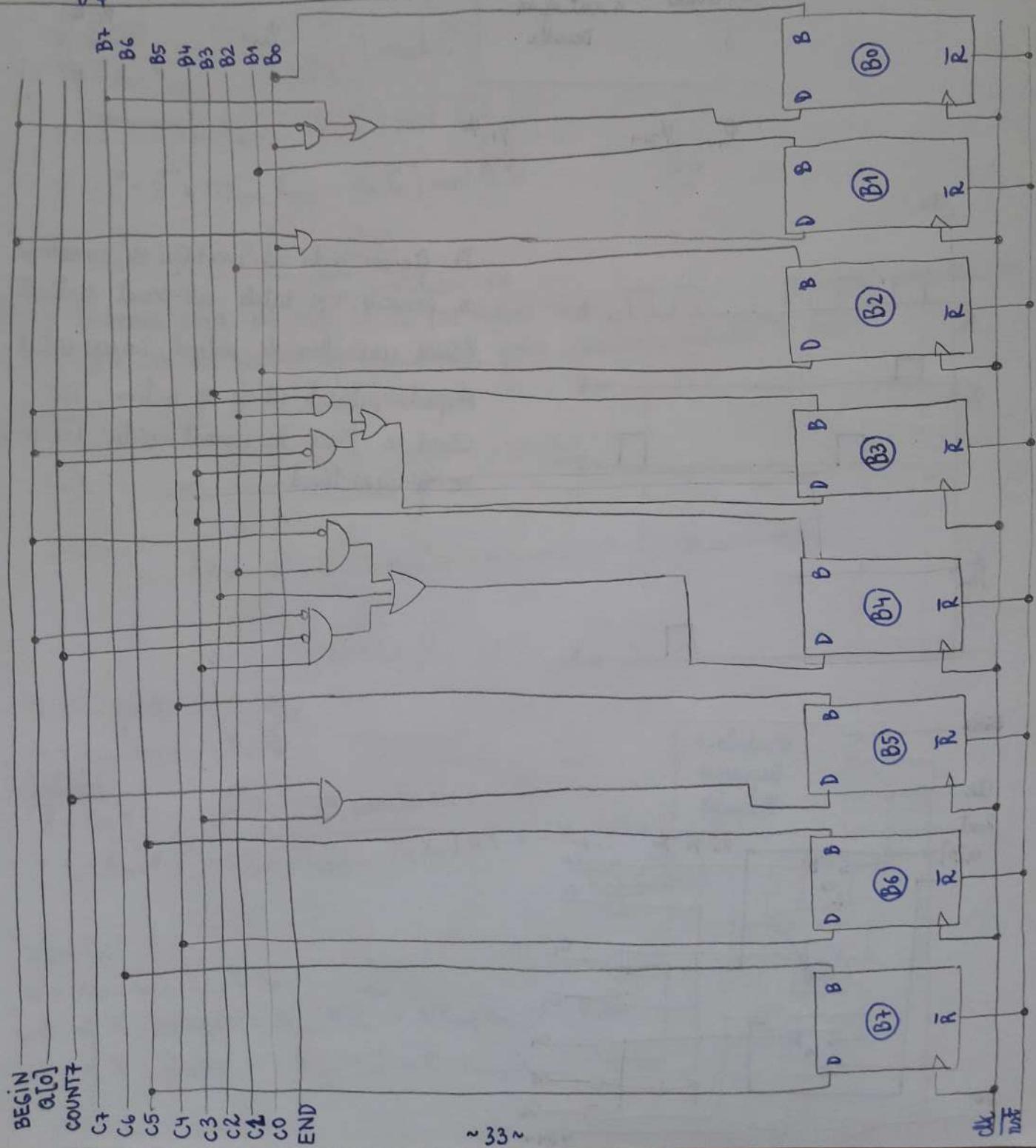

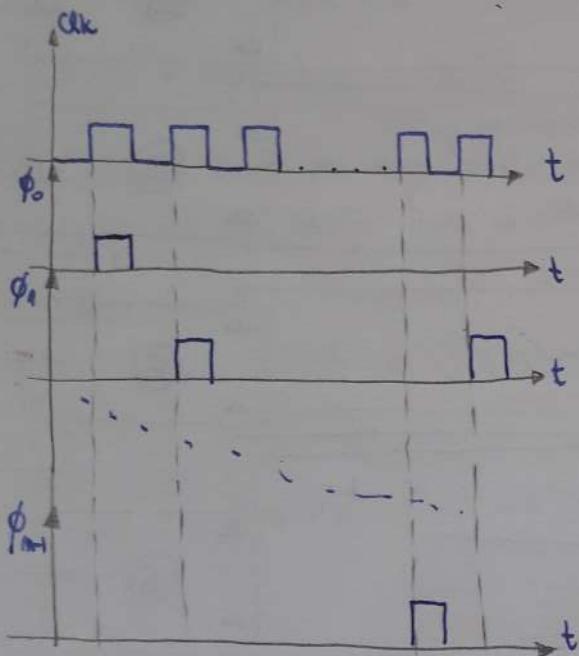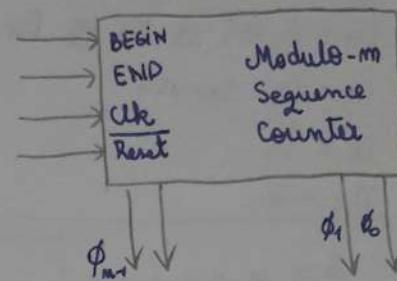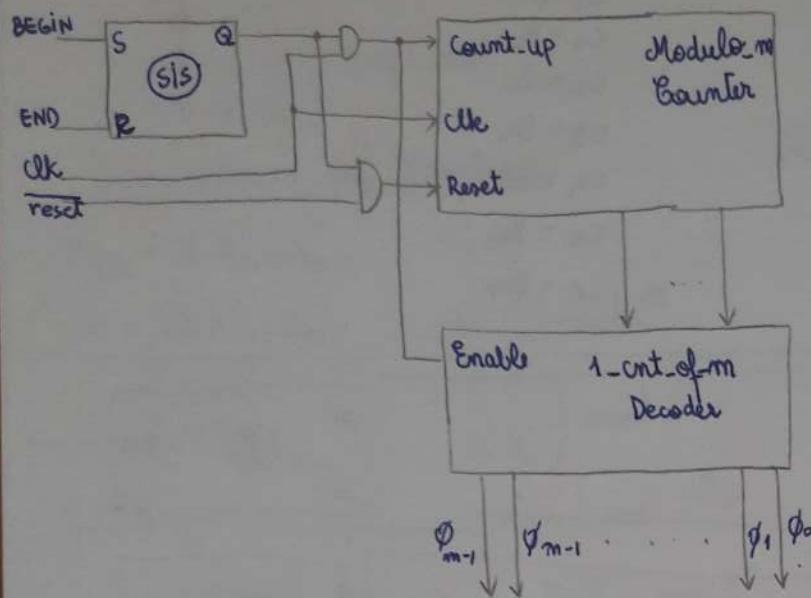B). Metoda Sequence Counter: va genera impulsuri sincronizate cu clock pe mai multe faze



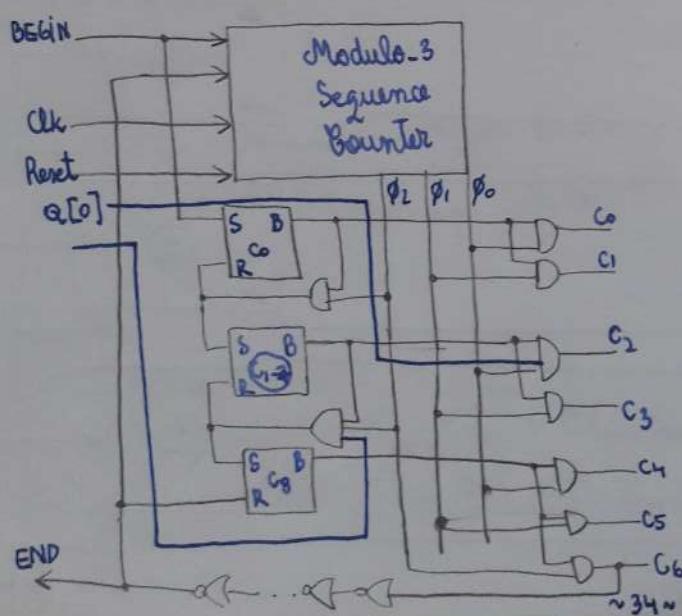Pt. fiecare ciclu al unității de control se prevede un latch set-reset distinct. Când unitatea de control începe ciclul respectiv, latch-ul se va activa, iar când se trece la următorul ciclu latch-ul va fi dezactivat.



**3.4** Dispozitiv secvențial de înmulțire binară în C2 după procedura lui Robertson

$$\left. \begin{array}{l} C_2 \rightarrow SM \\ * \text{ în } SM \\ SM \rightarrow C_2 \end{array} \right\} \text{Tempi mari}$$

Interpretarea lui Robertson:

$$\begin{aligned} X_{C_2} &= 1 \overset{*}{X}_{m-2} \overset{*}{X}_{m-3} \dots \overset{*}{X}_1 \overset{*}{X}_0 \\ X &= (1 \overset{*}{X}_{m-2} \overset{*}{X}_{m-3} \dots \overset{*}{X}_1 \overset{*}{X}_0) \bmod 2^m \\ &= \left( 100 \dots \dots 00 + 0 \overset{*}{X}_{m-2} \overset{*}{X}_{m-3} \dots \overset{*}{X}_1 \overset{*}{X}_0 \right) \bmod 2^m = \\ &= (2^{m-1} + 0 \overset{*}{X}_{m-2} \overset{*}{X}_{m-3} \dots \overset{*}{X}_1 \overset{*}{X}_0) \bmod 2^m = \\ &= (-2^{m-1} + 2^{m-1} + 0 \overset{*}{X}_{m-2} \overset{*}{X}_{m-3} \dots \overset{*}{X}_1 \overset{*}{X}_0) \bmod 2^m = \\ &= -2^{m-1} + 0 \overset{*}{X}_{m-2} \overset{*}{X}_{m-3} \dots \overset{*}{X}_1 \overset{*}{X}_0 \end{aligned}$$

**[Obs]:** Valoarea unui nr. neg. în C2 se obține scăzând ponderea asociată bitului de semn din val. nr. pozitiv care se obține prin stergerea bitului de semn.

Exemplu: 1101  $\xrightarrow{*(-1)} 0011 = +3$

$$IR \rightarrow -2^3 + 0101 = -8 + 5 = -3$$

$$10011001 \begin{cases} \xrightarrow{-103} \\ \xrightarrow{-2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^0} -128 + 16 + 8 + 1 = -120 + 17 = -103 \end{cases}$$

**CURS 11**

X, Y - float

$$X = \overset{*}{X}_{m-1} \overset{*}{X}_{m-2} \dots \overset{*}{X}_1 \overset{*}{X}_0$$

•  $\frac{X < 0}{P = X * Y}$

$$= (-\overset{*}{X}_{m-1} * 2^0 + 0 \overset{*}{X}_{m-2} \overset{*}{X}_{m-3} \dots \overset{*}{X}_1 \overset{*}{X}_0) * Y = \underbrace{-\overset{*}{X}_{m-1} * Y * 2^0}_{\text{correction}} + \overset{*}{X} * Y$$

$\overset{*}{X}$  în C2

$$X = \overset{*}{X}_{m-1} \overset{*}{X}_{m-2} \dots \overset{*}{X}_1 \overset{*}{X}_0$$


$$\text{val. of } X, \text{ integer} = -\overset{*}{X}_{m-1} * 2^{m-1} + 0 \overset{*}{X}_{m-2} \overset{*}{X}_{m-3} \dots \overset{*}{X}_1 \overset{*}{X}_0$$

$$\text{val. of } X, \text{ fractal} = -\overset{*}{X}_{m-1} * 2^0 + 0. \overset{*}{X}_{m-2} \overset{*}{X}_{m-3} \dots \overset{*}{X}_1 \overset{*}{X}_0$$

•  $Y < 0$  p. prod. (produit partiel)

Multiplication 3

declare register A[7:0], Q[7:0], M[7:0], COUNT[2:0], F;  
 declare bus INBUS[7:0], OUTBUS[7:0];  
 BEGIN: A:=0, COUNT:=0, F:=0, } --- {c0}  
 INPUT: M:=INBUS;  
 Q:=INBUS; --- {c1}  
 TEST 1: if Q[0]=0 then go to RSHIFT,  
 ADD: A:=A+M, F:=F or (Q[0] and M[7]); --- {c2}  
 RSHIFT: A[7]:=F, A[6:0].A=A.A[7:1], } --- {c3}  
 INCREMENT: COUNT = COUNT+1;  
 TEST 2: if COUNT ≠ 1 then goto TEST 1,  
 TEST 3: if Q[0]=0 then goto OUTPUT,  
 CORRECTION: A:=A-M, Q[0]:=0; --- {c2, c4}  
 OUTPUT: OUTBUS:=A; --- {c5}  
 OUTBUS:=Q; --- {c6}  
 END: --- [END]

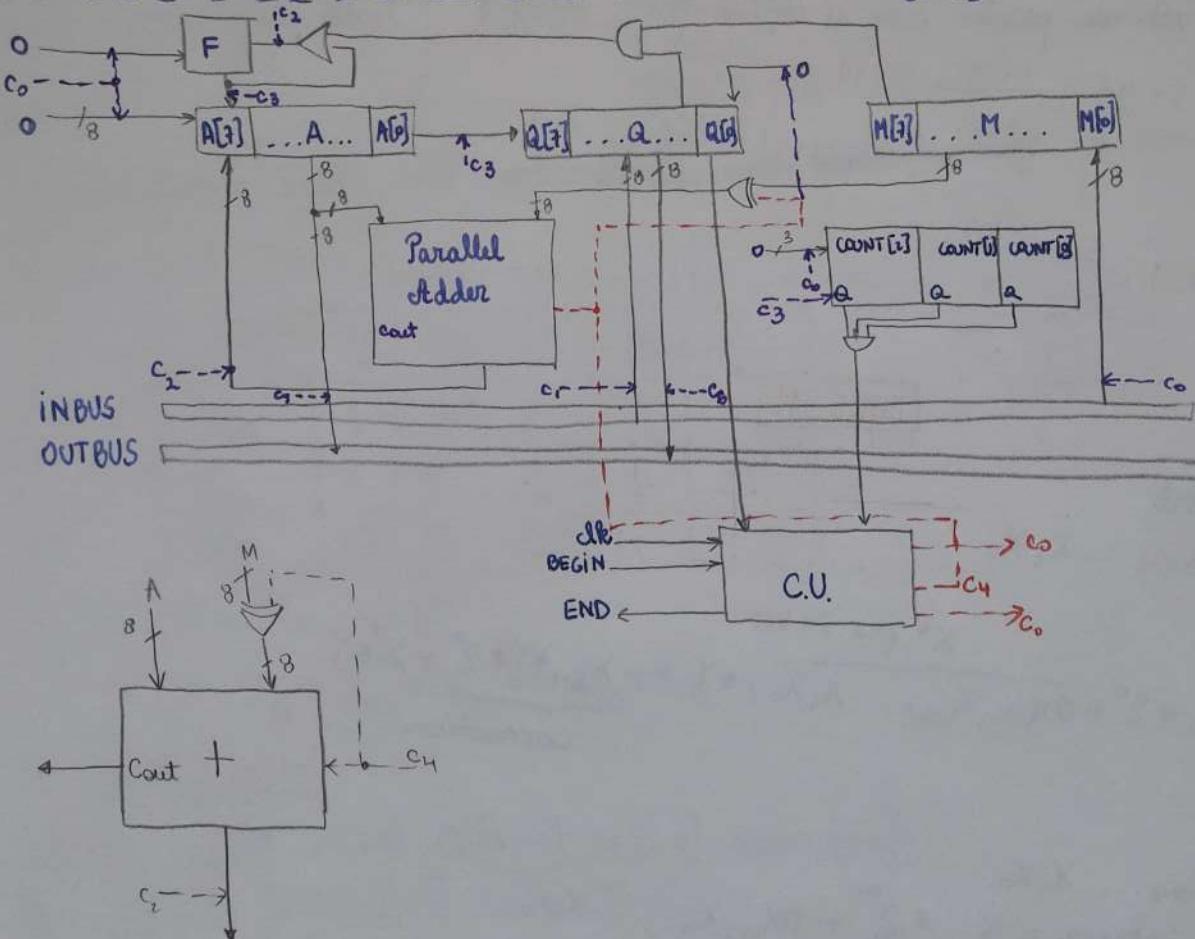


## 3.5. Booth

$$\begin{cases} P_i := P_i + X_i Y \\ P_{i+1} = P_i * 2 \end{cases}$$

$$X = \overline{0.111110} \xrightarrow{\text{---}}$$

$$Y = \overline{2^0.2^1}$$
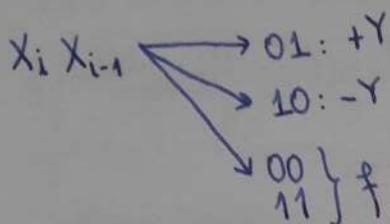
$$P = X * Y = (2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-5} + 2^{-6}) * Y = Y * \frac{2^0 - 2^{-6}}{2-1} = +2^0 Y - 2^{-6} Y$$



$X_0 X_{-1}$  ↗ val 0  
weight  $\frac{1}{2}$  of  $X_0$

Procedura lui Booth foloseste recodificarea Booth:  
 - adaugarea bitului  $X_{-1}$   
 - scanarea din dreapta spre stanga si inlocuirea fiecarei perechi  $X_i X_{i-1}$   
 cu urmatorul digit:  $X_i X_{i-1} \xleftarrow{\text{---}} \begin{matrix} 00: 0 \\ 01: 1 \\ 10: \bar{1} (-1) \\ 11: 0 \end{matrix}$

Recodificarea Booth este redundanta care foloseste biti cu semn  $(0, 1, \bar{1})$

Exemplu:  $X = 1 * 2^{-3}$

Rank Operand	$X_3$ $2^0$	$X_2$ $2^{-1}$	$X_1$ $2^{-2}$	$X_0$ $2^{-3}$	$X_{-1}$ $2^{-4}$
$X_{SM}$	1	0	0	1	
$X_{C_2}$	1	1	1	1	0
$X_B$	0	0	0	1	

$$X_B = \bar{1} * 2^{-3} = -1 * 2^{-3}$$

$$X_{C_2} = X_B = Y_{C_2} * X_{C_2} == Y_{C_2} * X_B$$


multiplier 4

declare register A[7:0], Q[7:-1], M[7:0], COUNT[2:0];

declare bus INBUS[7:0], OUTBUS[7:0];

BEGIN: A := 0, COUNT := 0; } ←----- { C0 }  
INPUT: M := INBUS;

$Q[7:0] := \text{INBUS}[7:0]$ ,  $Q[-1] := 0$ ;  $\{c_1\}$   
TEST 1: if  $Q[0]Q[-1] = 01$ , then  $A := A + M$ , go to TEST 2;  $\{c_2\}$   
if  $Q[0]Q[-1] = 10$ , then  $A := A - M$ ;  $\{c_2, c_3\}$   
TEST 2: if COUNT  $\neq 1$  then go to OUTPUT;  $\{c_4\}$   
RSHIFT:  $A[7] := A[7]$ ,  $A[6:0].Q := A.Q[7:0]$ , }  $\{c_4\}$   
INCREMENT: COUNT := COUNT + 1 go to TEST 1;  $\{c_5\}$   
OUTPUT: OUTBUS := A,  $Q[0] = 0$ ;  $\{c_6\}$   
OUTBUS  $[7:0] := Q[7:0]$ ;  $\{c_6\}$   
END: {END}

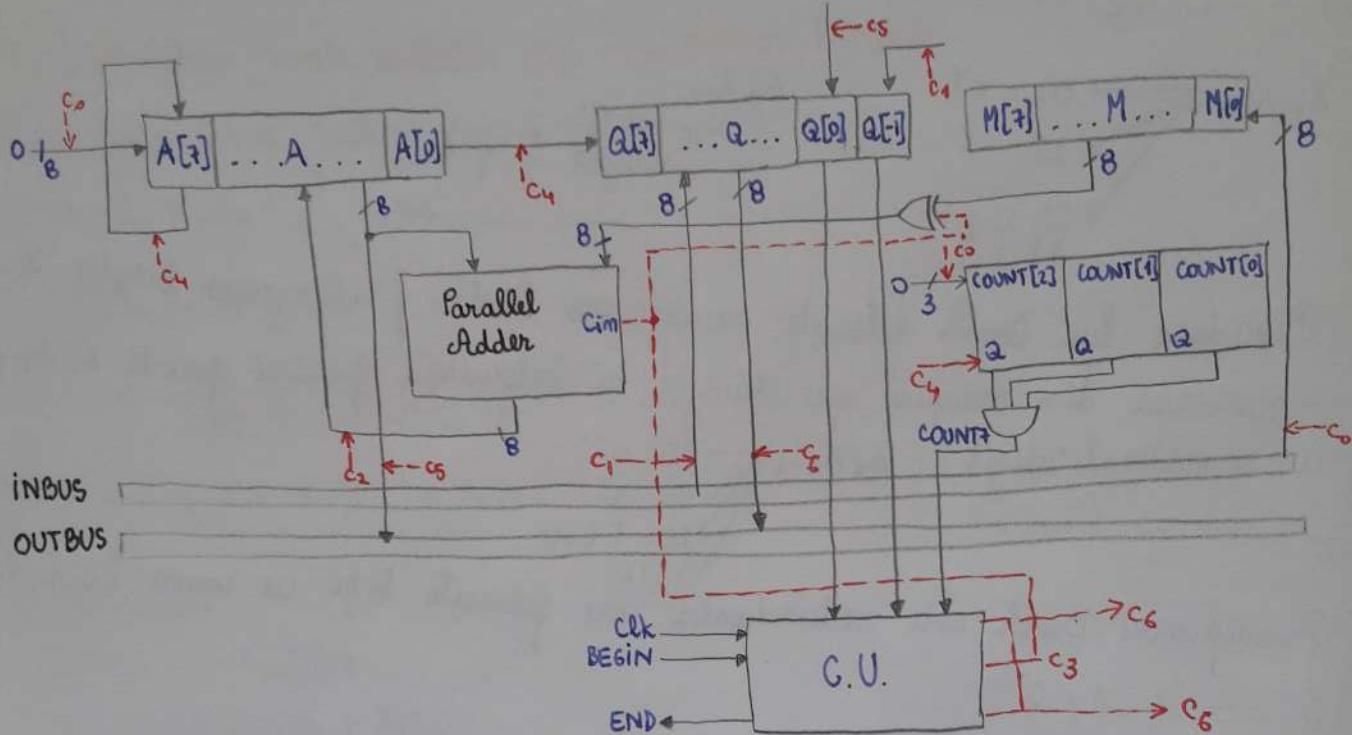

$$X = -5 * 2^{-3} = 1.011c_2$$

$$Y = -7 * 2^{-3} = 1.001c_2$$

A	Q	M	COUNT	I.C.S.A.
0000	10110	1001	00	$c_0$
-1001	01111			$c_1$
0111	11011			$c_2, c_5$
0011	11101		01	$c_4$
+1001	1010		10	$c_4$
1101	01110			$c_2, c_5$
-1001	0100		11	$c_4$
0100	0100			$c_2, c_3$
	0110			$c_5$
				$c_6$
				$\sim 38 \sim$

$$X = +7 = 0111_{C_2}$$

$$Y = -3 = 1101_{C_2}$$

$$P = 11101011 =$$

$$= -128 + 64 + 32 + 11$$

$$= -21$$

A	Q	M	COUNT
0000	0111 <u>0</u>	1101	00
-1101			
0011			
0001	10111		01
0000	11011		10
0000	01101		11
+1101			
1110	10110		
<b>[1110]</b>	<b>[1011]</b>		

### 3.6 Structuri combinatorice pt. înmulțirea binară

X, Y - fără nemn, întrugi, cu bătăi

$$X = X_3 X_2 X_1 X_0 = \sum_{i=0}^3 X_i \cdot 2^i$$

$$Y = Y_3 Y_2 Y_1 Y_0 = \sum_{j=0}^3 Y_j \cdot 2^j$$

$$P = X * Y = \left( \sum_{i=0}^3 X_i \cdot 2^i \right) \left( \sum_{j=0}^3 Y_j \cdot 2^j \right) = \sum_{i=0}^3 2^i \left( \sum_{j=0}^3 X_i \cdot Y_j \cdot 2^j \right)$$

$$P = 2^0 \cdot (X_0 Y_0 \cdot 2^0 + X_0 Y_1 \cdot 2^1 + X_0 Y_2 \cdot 2^2 + X_0 Y_3 \cdot 2^3) + \dots + 2^3 (X_3 Y_0 \cdot 2^0 + X_3 Y_1 \cdot 2^1 + X_3 Y_2 \cdot 2^2 + X_3 Y_3 \cdot 2^3)$$

$$P = 2^6 X_3 Y_3 +$$

$$2^5 (X_3 Y_2 + X_2 Y_3) +$$

$$2^4 (X_3 Y_1 + X_2 Y_2 + X_1 Y_3) +$$


$$2^3 (X_3 Y_0 + X_2 Y_1 + X_1 Y_2 + X_0 Y_3) +$$


$$2^2 (X_2 Y_0 + X_1 Y_1 + X_0 Y_2) +$$

$$2^1 (X_1 Y_0 + X_0 Y_1) +$$

$$2^0 X_0 Y_0$$

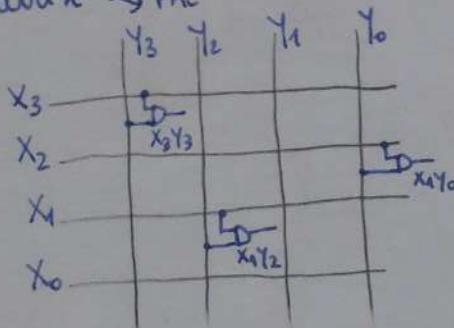$X_i Y_i$   
Matrix  $\xrightarrow{\text{AND}}$  FAC



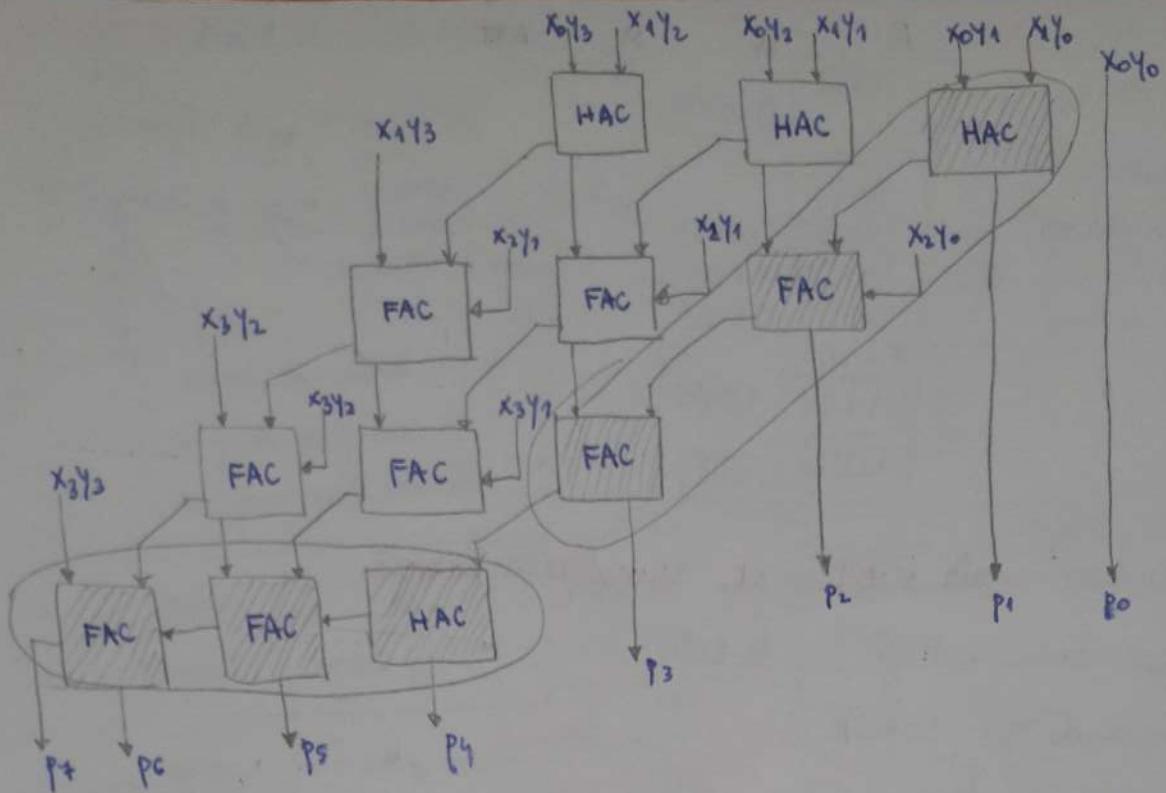


$$D = D_{\text{AND matrix}} + D_{\text{FAC matrix}} = 1d + 2 * \left( \underbrace{1d}_{\text{HAC}} + 2(m-2)d \right) = (4m-5)d$$

$$A = A_{\text{AND matrix}} + A_{\text{FAC matrix}} = m^2 A_{\text{AND gate}} + m(m-1) A_{\text{FAC matrix}}$$

$$A = \Theta(m^2)$$


CURS 13

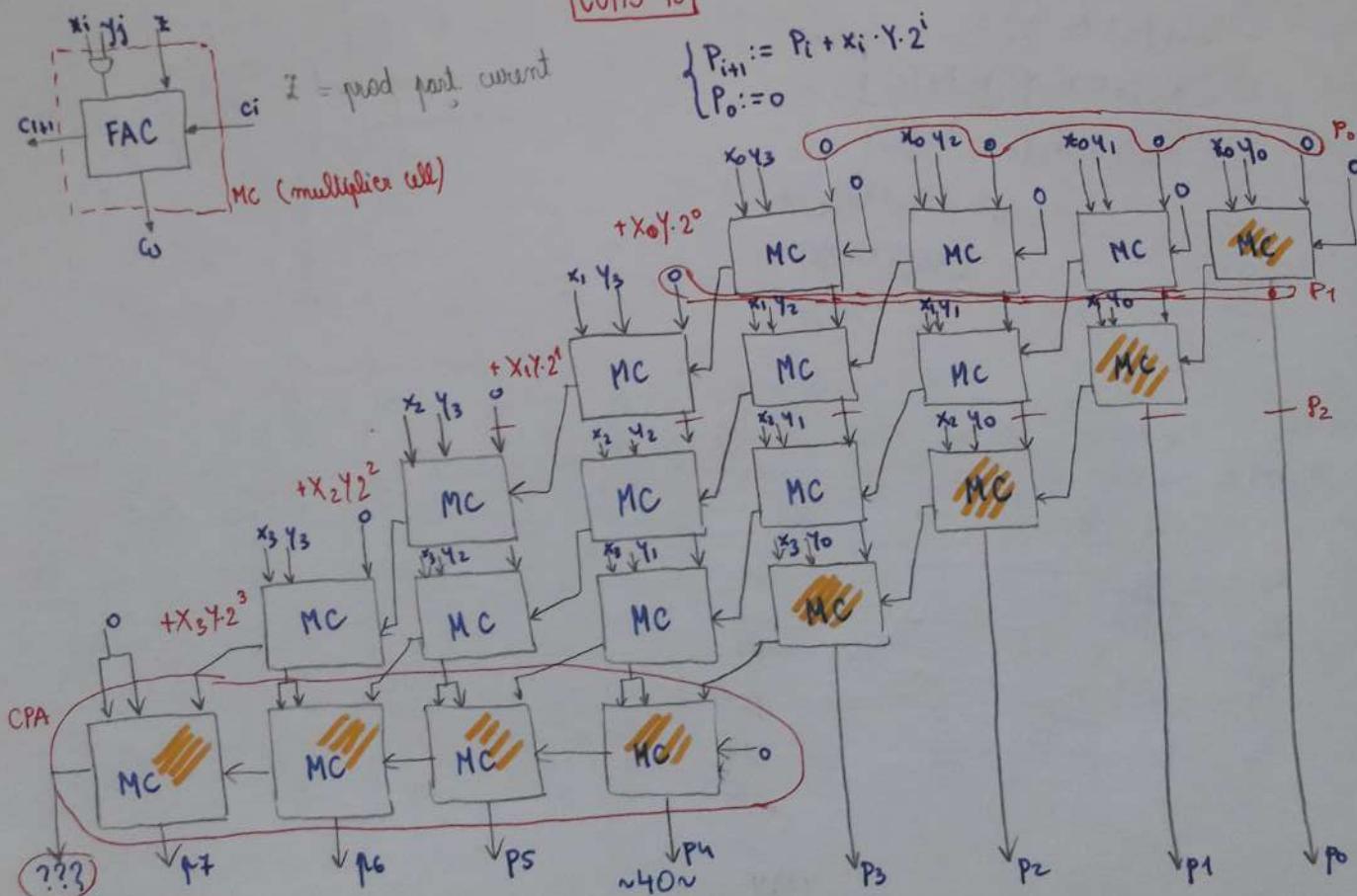

$$D = \underbrace{1d}_{\text{AND}} + 2 \cdot m \cdot 2 \cdot d = (4m+1)d$$

$$A = m(m+1) \cdot A_{MC} \Rightarrow A = \Theta(m^2)$$

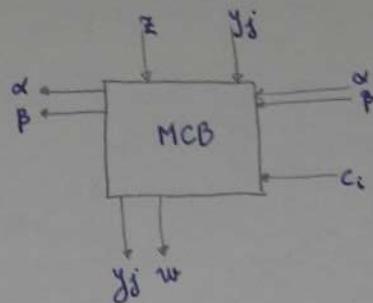MCB → 3 op. → + } carry  
                   - } borrow chain  $x_i x_{i-1}$   
                   ↓  
                   no arith. (minus op.)  
                   ↓  
                    $y_j$   
                   ↓  
                   2 var. de control:  $\alpha, \beta$   
                   ↓  
                   z: prod. part. current.  
                   w: prod. part. urmat.





Operatie	Outputs	
	$\omega$	$c_{i+1}$
Adunare	$w = z \oplus y_j \oplus c_i$	$c_{i+1} = z y_j + z \alpha + y_j c_i$
Scadere	$w = z \oplus y_j \oplus c_i$	$c_{i+1} = z(y_j + c_i) + y_j c_i$
Nicio operatie	$w = z$	irrelevant

Operation	Control var.	
	$\alpha$	$\beta$
Adunare	1	0
Scadere	1	1
Nicio op.	0	d

$$X = \begin{array}{|c|c|c|} \hline & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

$$w = z \oplus \alpha(y_j \oplus c_i)$$
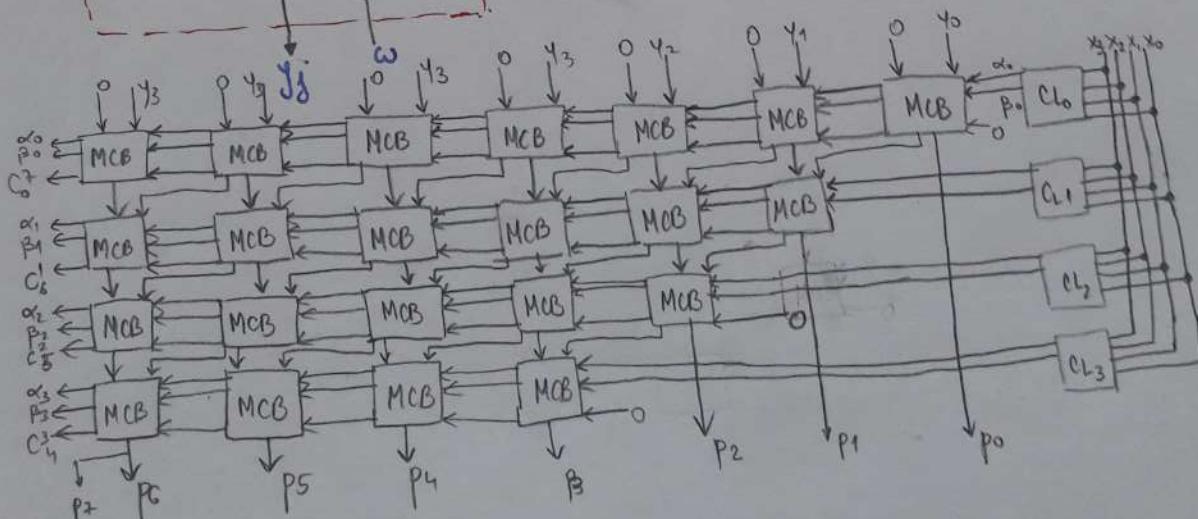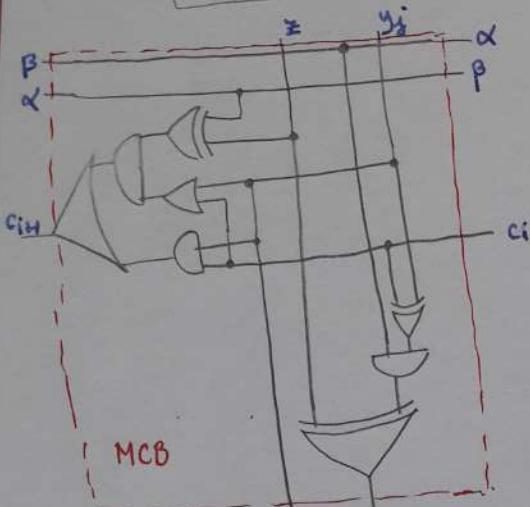
$$c_{i+1} = (z \oplus \beta)(y_j + c_i) + y_j c_i$$



~ 71 ~

$$X = +5 = 0101$$

$$Y = -6 = 1010$$

$$\begin{array}{r}
 00000000 \\
 111010 \\
 \hline
 0000110 \\
 11010 \\
 \hline
 1111010 \\
 11010 \\
 \hline
 0010010 \\
 1010 \\
 \hline
 1100010
 \end{array}$$

$P_0 = Y \cdot 2^0$   
 $P_1 = P_0 - Y \cdot 2^0$   
 $Y = 2^1$   
 $P_2 = P_1 + Y \cdot 2^1$   
 $Y = 2^2$   
 $P_3 = P_2 - Y \cdot 2^2$   
 $Y = 2^3$   
 $P_4 = P_3 + Y \cdot 2^3$

$$P = 11100010 = -128 + 64 + 32 + 2 = -30$$

$$\alpha_0, \beta_0$$

:

$$\alpha_3, \beta_3$$

INPUT				Booth				Outputs							
$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$x_{B_3}$	$x_{B_2}$	$x_{B_1}$	$x_{B_0}$	$\alpha_3$	$\beta_3$	$\alpha_2$	$\beta_2$	$\alpha_1$	$\beta_1$	$\alpha_0$	$\beta_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	d	0	d	0	d	0	d
0	0	0	1	0	0	1	1	0	d	0	d	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1	0	0	d	1	0	1	1	0	d
0	0	1	1	0	1	0	1	0	d	1	0	0	d	1	1
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	1	0	0	0	1	0	0	0	d	1	1	0	d	0	d
1	1	0	1	0	1	1	1	0	d	1	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	d	0	d	1	1	0	d
1	1	1	1	0	0	0	1	0	d	0	d	0	d	1	1

$$\begin{aligned}
 \beta_0 &= 1 \\
 \alpha_0 &= x_0 \\
 \beta_1 &= x_1 \\
 \alpha_1 &= x_1 \oplus y_0 \\
 \beta_2 &= x_2 \\
 \alpha_2 &= x_2 \oplus x_1 \\
 \beta_3 &= x_3 \\
 \alpha_3 &= x_3 \oplus x_1
 \end{aligned}$$